


## Aulas 9 e 10

- Modelos de Harvard e Von Neumann
- Blocos constituintes de um *datapath* genérico para uma arquitetura tipo MIPS
- Análise dos blocos necessários à execução de um subconjunto de instruções do MIPS, de cada classe de instruções:
  - Aritméticas e lógicas (add, addi, sub, and, or, slt, slti)
  - Acesso à memória (lw, sw)
  - Controlo de fluxo de execução (beq, j)
- Montagem de um *datapath* completo para execução de instruções num único ciclo de relógio (*single-cycle*)

Bernardo Cunha, José Luís Azevedo


# Modelo de von Neumann

*Datapath + Control*

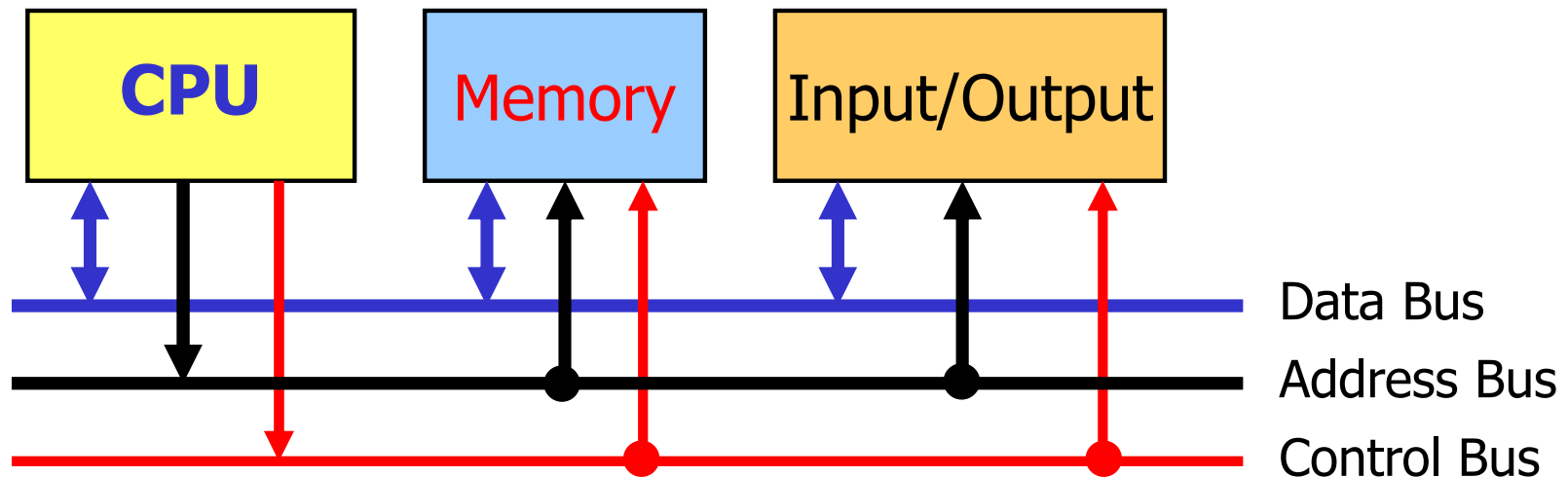

- **CPU** – processamento da informação através da execução do programa armazenado em memória
- **Memory** – armazenamento de: programas, dados para processamento, resultados
- **Input/Output** – comunicação com o exterior (periféricos)

# Modelo de Harvard

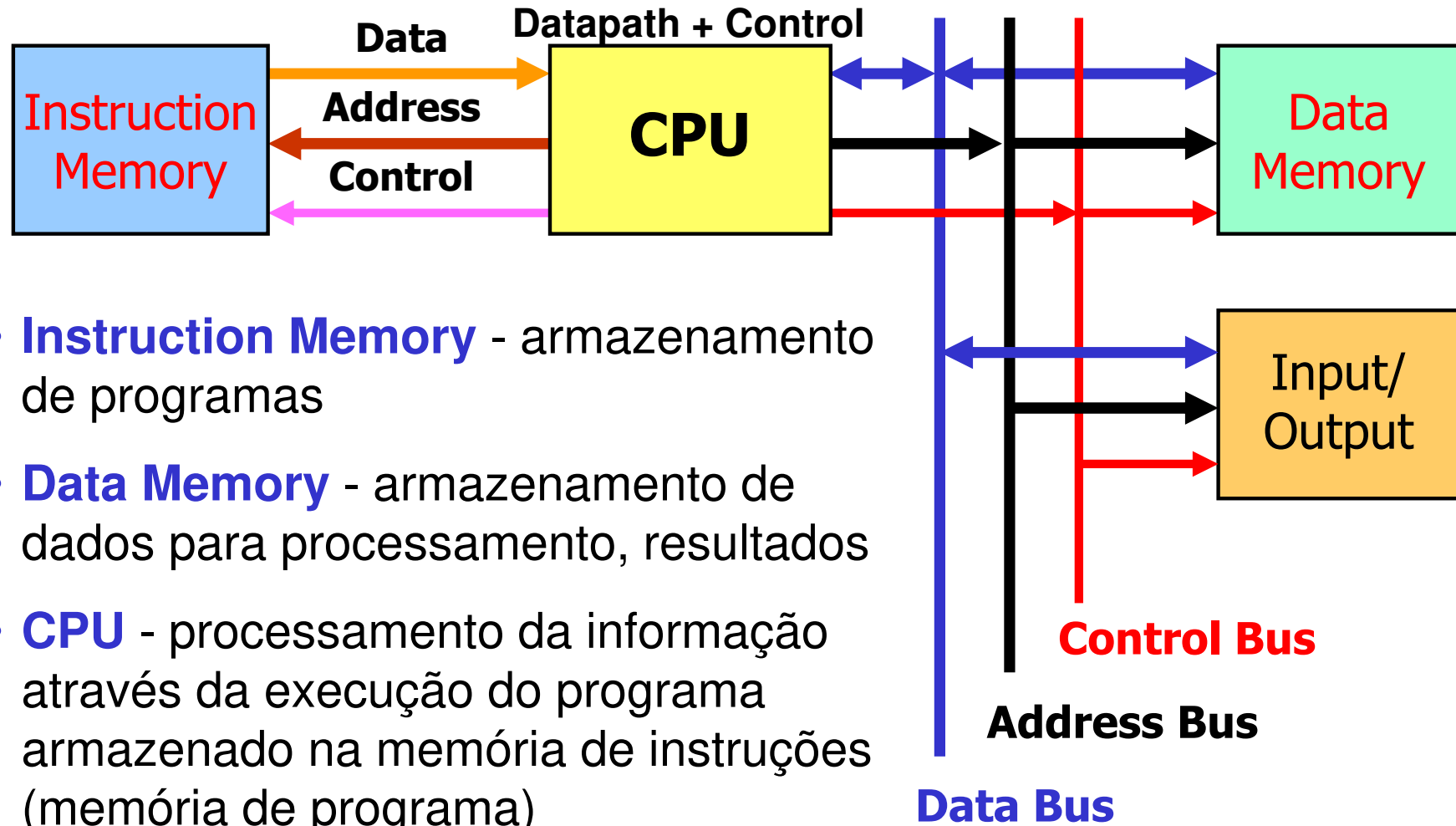

# von Neumann *versus* Harvard – resumo

- **Modelo de von Neumann**

- um único espaço de endereçamento para instruções e dados (i.e. uma única memória)
- acesso a instruções e dados é feito em ciclos de relógio distintos

- **Modelo de Harvard**

- dois espaços de endereçamento separados: um para dados e outro para instruções (i.e. duas memórias independentes)
- possibilidade de acesso, no mesmo ciclo de relógio, a dados e instruções (i.e. CPU pode fazer o *fetch* da instrução e ler os dados que a instrução vai manipular no mesmo ciclo de relógio)
- memórias de dados e instruções podem ter dimensões de palavra diferentes

# Implementação de um *Datapath*

- O CPU consiste, fundamentalmente, em duas secções:
  - **Secção de dados** (*datapath*) - elementos operativos/funcionais para armazenamento, processamento e encaminhamento da informação:
    - Registos
    - Unidade Aritmética e Lógica (ALU)
    - Elementos de encaminhamento (*multiplexers*)
  - **Unidade de controlo**: responsável pela coordenação dos elementos da secção de dados, durante a execução de cada instrução

# Implementação de um *Datapath*

- As unidades funcionais que constituem o *datapath* são de dois tipos:
  - **Elementos combinatórios** (por exemplo a ALU)
  - **Elementos de estado**, isto é, que têm capacidade de armazenamento (por exemplo os registos agrupados num banco de registos, ou outros registos internos) \*
- Um elemento de estado possui, pelo menos, duas entradas:
  - Uma para os **dados** a serem lidos ou armazenados
  - Outra para o **relógio**, que determina o instante em que os dados são armazenados (interface síncrona)
- Um elemento de estado pode ser lido em qualquer momento
- A saída de um elemento de estado disponibiliza a informação armazenada na última transição ativa do relógio

(\*) Na abordagem que se faz nestas aulas, e por uma questão de legibilidade dos diagramas, considera-se a memória externa como um elemento operativo integrante do *datapath* (elemento de estado)

# Implementação de um *Datapath*


- Para além do sinal de relógio, um elemento de estado pode ainda ter sinais de controlo adicionais:
  - **Um sinal de leitura (read)**, que permite (quando ativo) que a informação armazenada seja disponibilizada na saída (leitura assíncrona)
  - **Um sinal de escrita (write)**, que autoriza (quando ativo) a escrita de informação na próxima transição ativa do relógio (escrita síncrona)
- Se algum destes dois sinais não estiver explicitamente representado, isso significa que a operação respetiva é sempre realizada
  - No caso da operação de escrita ela é realizada uma vez por ciclo, e coincide com a transição ativa do sinal de relógio

**NOTA:** Nos slides seguintes, por uma questão de simplificação dos diagramas, o sinal de relógio pode não ser sempre explicitamente representado


# Implementação de um *Datapath*

 - Exemplos de representação gráfica de blocos funcionais correspondentes a elementos de estado


**Memória para escrita e leitura**  
( $2^{30}$  words de 32 bits)



 **Memória apenas para leitura**  
( $2^{30}$  words de 32 bits)



**Registo de 32 bits**

 

O sinal “**Read**” pode não existir. Nesse caso a informação de saída estará sempre disponível e corresponderá ao conteúdo da posição de memória especificada na entrada “address”



# Implementação de um *Datapath* - MIPS

- Nos próximos slides faz-se uma abordagem à implementação de um *datapath* capaz de interpretar e executar o seguinte subconjunto de instruções do MIPS:
  - As instruções aritméticas e lógicas (**add, addi, sub, and, or, slt e slti**)
  - Instruções de acesso à memória: load word (**lw**) e store word (**sw**)
  - As instruções de salto condicional (**beq**) e salto incondicional (**j**)
- Independentemente da quantidade e tipo de instruções suportadas por uma dada arquitetura, **uma parte importante do trabalho realizado pelo CPU e da infra-estrutura necessária para executar essas instruções é comum a praticamente todas elas**

# Implementação de um *Datapath* - MIPS

- No caso do MIPS, para qualquer instrução que compõe o *set* de instruções, **as duas primeiras operações necessárias à sua execução são sempre as mesmas:**
  1. Usar o conteúdo do registo *Program Counter* (PC) como endereço da memória do qual vai ser lido o código máquina da próxima instrução e efetuar essa leitura
  2. Ler dois registos internos, usando para isso os índices obtidos nos respetivos campos da instrução (**rs** e **rt**):
    - Nas instruções de transferência memória→registo (“**lw**”) e nas instruções que operam com constantes (immediatos) apenas o conteúdo de um registo é necessário (codificado no campo **rs**)
    - Em todas as outras é sempre necessário o conteúdo de dois registos (exceto na instrução “**j**”)
- **Depois destas operações genéricas, realizam-se as ações específicas para completar a execução da instrução em causa**

# Implementação de um *Datapath* - MIPS

- As ações específicas necessárias para executar as instruções de cada uma das três classes de instruções descritas anteriormente são, em grande parte, semelhantes, independentemente da instrução exata em causa
- Por exemplo, **todas as instruções** (à exceção do salto incondicional) **utilizam a ALU depois da leitura dos registos**:
  - as instruções aritméticas e lógicas para a operação correspondente à instrução
  - as instruções de acesso à memória usam a ALU para calcular o endereço de memória
  - a instrução de *branch* para efetuar a subtração que permite determinar se os operandos são iguais ou diferentes
- A execução da instrução de salto incondicional ("**j**") resume-se à alteração incondicional do registo Program Counter (PC) com o endereço-alvo
  - o endereço-alvo é obtido a partir dos 26 LSbits do código máquina da instrução e dos 4 bits mais significativos do valor atual do PC

# Implementação de um *Datapath* - MIPS


- Depois de utilizar a ALU, as ações que completam as várias classes de instruções diferem:
  - as instruções **aritméticas e lógicas** armazenam o resultado à saída da ALU no registo destino especificado na instrução
  - a instrução "**sw**" acede à memória para escrita do valor do registo lido anteriormente (codificado no campo **rt**)
  - a instrução "**lw**" acede à memória para leitura; o valor lido da memória é, de seguida, escrito no registo destino especificado na instrução (codificado no campo **rt**)
  - a instrução "**beq**" pode ter que alterar o conteúdo do registo "Program Counter" (i.e. o endereço onde se encontra a próxima instrução a executar) no caso de a condição em teste ser verdadeira

# Implementação de um *Datapath* – *Instruction Fetch*


- O processo de acesso à memória para leitura da próxima instrução é genericamente designado por ***Instruction Fetch***
- As instruções que compõem um programa são armazenadas sequencialmente na memória:
  - se a instrução ***n*** estiver armazenada no endereço ***k***, então a instrução ***n+1*** estará no endereço ***k+x***, em que ***x*** é a dimensão da instrução ***n***, em bytes
  - no MIPS, a dimensão das instruções é fixa e igual a 4 bytes; o endereço ***k*** é sempre um **múltiplo de 4**
- **Após a conclusão do processo de *Instruction Fetch*, o PC deve conter o endereço da próxima instrução a executar**
  - No caso do MIPS, tal corresponde a adicionar a constante 4 ao valor atual do PC
 
# Implementação de um *Datapath* – *Instruction Fetch*

- A parte do *Datapath* necessária à execução de um *Instruction Fetch* toma, assim, a seguinte configuração



## Exemplo

 

# Implementação de um *Datapath*

- Que outros elementos operativos básicos serão necessários para suportar a execução das várias classes de instruções que estamos a considerar?
  - Instruções aritméticas e lógicas
    - Tipo R: **add**, **sub**, **and**, **or**, **slt**
    - Tipo I: **addi**, **slti**
  - Instruções de leitura e escrita da memória (Tipo I: **lw**, **sw**)
  - Instrução de salto condicional (Tipo I: **beq**)

Na análise que se segue, não se explicita a Unidade de Controlo. Esta unidade é responsável pela geração dos sinais de controlo que asseguram a coordenação dos elementos do *datapath* durante a execução de uma instrução

# Implementação de um *Datapath* – instruções tipo R

- Operações realizadas no decurso da execução de uma instrução tipo R:
  - **Instruction Fetch** (leitura da instrução, cálculo de PC+4)
  - **Leitura dos registos** operando (registos especificados nos campos “**rs**” e “**rt**” da instrução)
  - **Realização da operação** na ALU (especificada no campo “**funct**”)
  - **Escrita do resultado** no registo destino (especificado no campo “**rd**”)

Exemplo: **add** \$2, \$3, \$4




Código máquina: 0x00641020


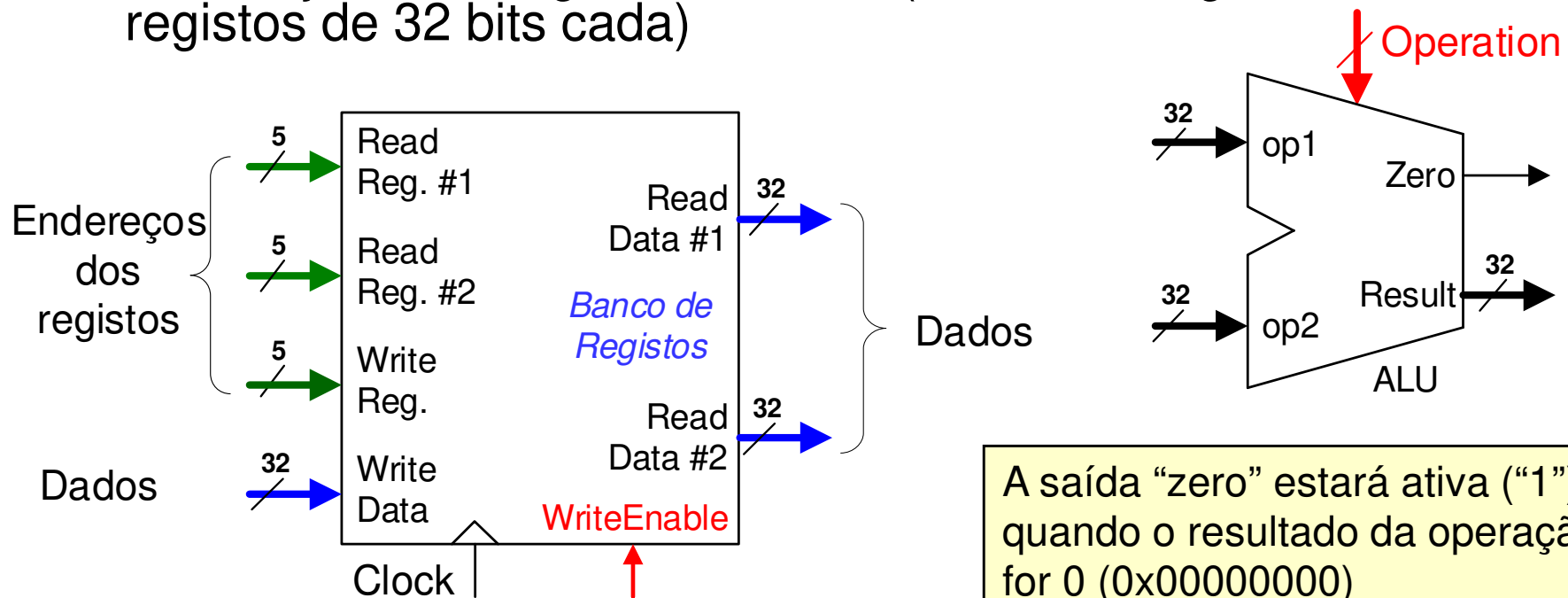
# Implementação de um *Datapath* – instruções tipo R


- Os elementos necessários à execução das instruções aritméticas e lógicas (tipo R) são:
  - Uma ALU de 32 bits
  - Um conjunto de registros internos (Banco de registros com 32 registros de 32 bits cada)



- 2 portas de leitura assíncrona
- 1 porto de escrita síncrona
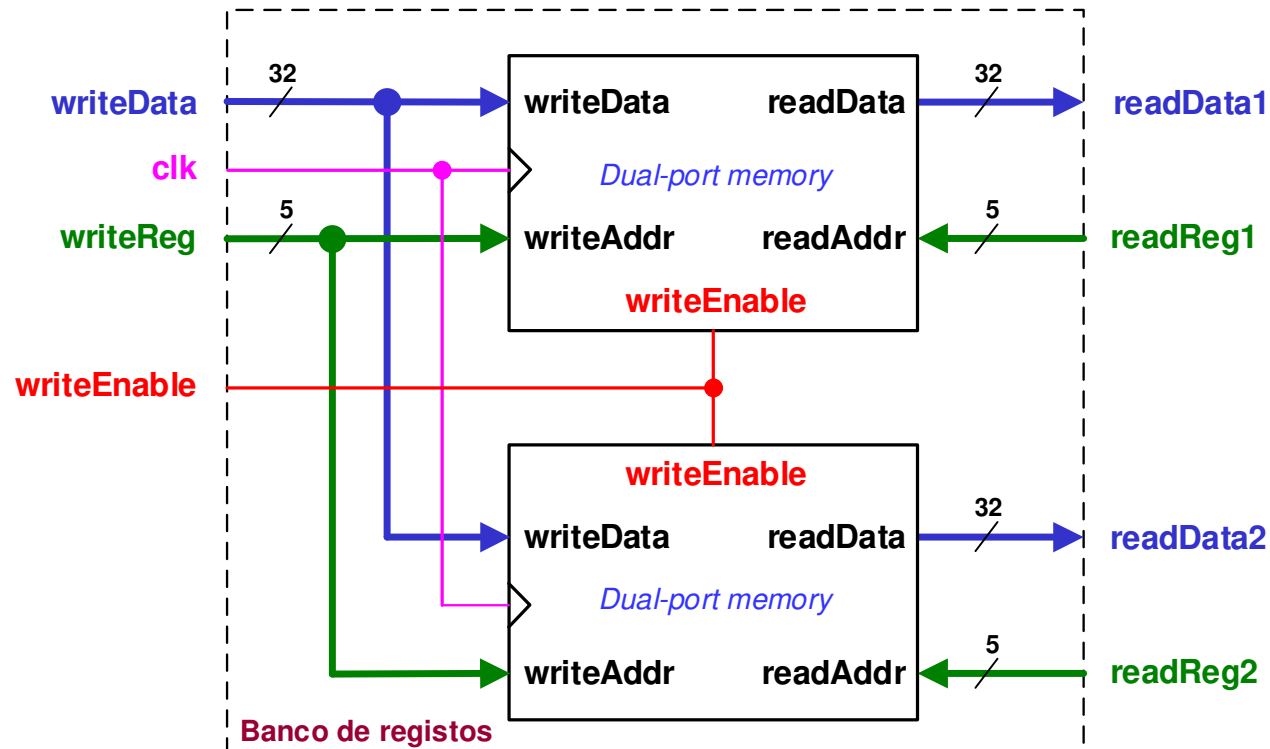
# Banco de Registos

- O banco de registos pode ser implementado com duas memórias de duplo porto (um porto de escrita e um porto de leitura):




- o porto de escrita do banco de registos é partilhado pelas duas memórias, garantindo que a escrita ocorre simultaneamente na mesma posição de memória em ambas
- cada memória fornece um porto de leitura independente

# Implementação de um *Datapath* – instruções tipo R

- Interligação dos elementos operativos para a execução de uma instrução tipo R:

Ex.: **add** \$2, \$3, \$4

00000000011001000001000000100000

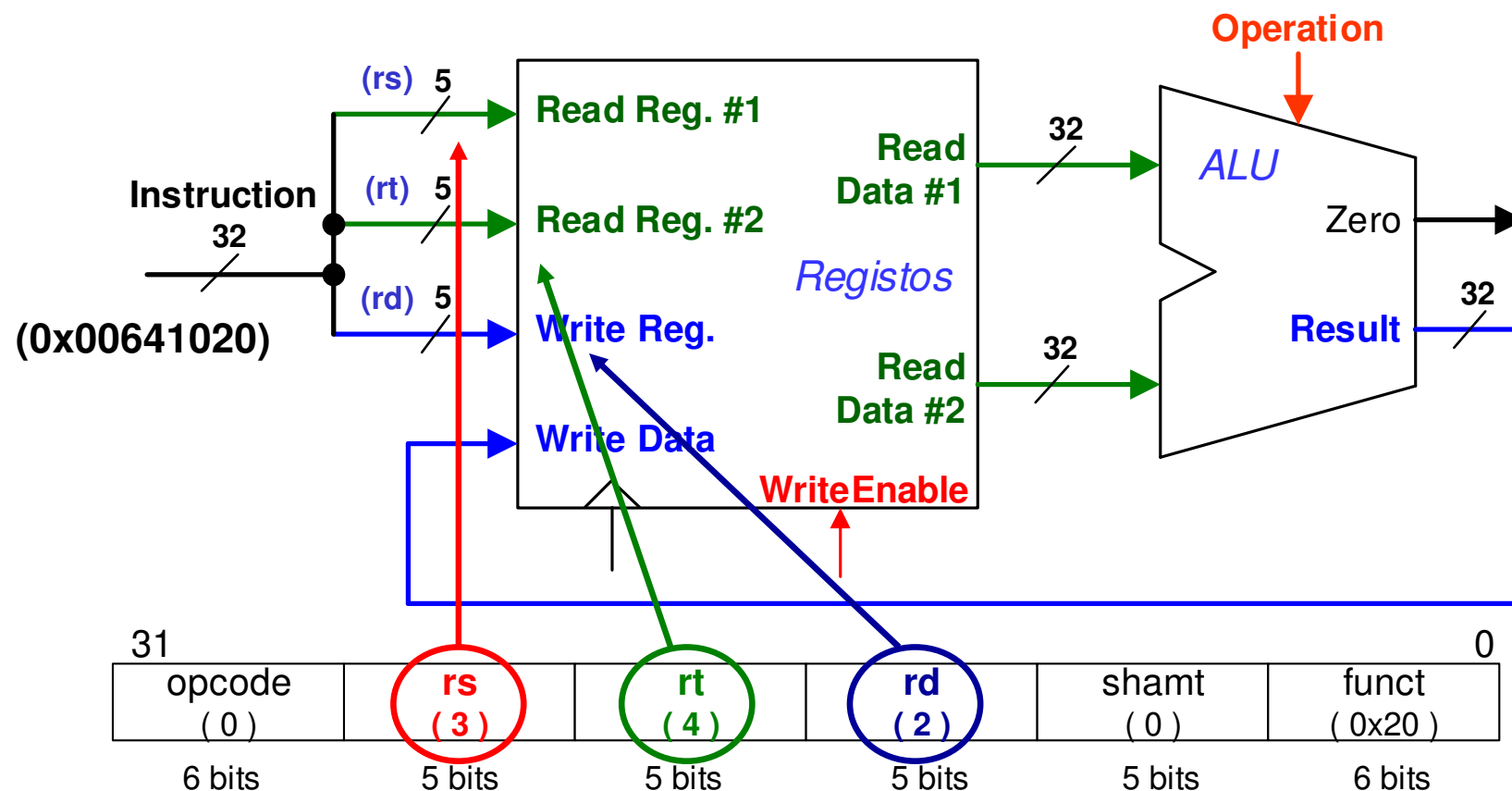

# Implementação de um *Datapath* (Instrução SW)

- Operações realizadas na execução de uma instrução “**sw**”:
  - *Instruction Fetch* (leitura da instrução, cálculo de PC+4)
  - Leitura dos registos que contêm o **endereço-base** e o **valor a transferir** (registos especificados nos campos “**rs**” e “**rt**” da instrução, respetivamente)
  - Cálculo, na ALU, do endereço de acesso (soma algébrica entre o conteúdo do registo “**rs**” e o **offset** especificado na instrução)
  - Escrita na memória

Exemplo: **sw** **\$2**, **0x24( \$4 )**

Endereço inicial da memória onde vai ser escrita a word de 32 bits armazenada no registo \$2

opcode ( 0x2B )	<b>rs</b> ( 4 )	<b>rt</b> ( 2 )	<b>offset</b> ( 0x24 )
--------------------	--------------------	--------------------	---------------------------

# Implementação de um *Datapath* (Instrução LW)

- Operações realizadas na execução de uma instrução “**lw**”
  - *Instruction Fetch* (leitura da instrução, cálculo de PC+4)
  - Leitura do registo que contém o endereço base (registo especificado no campo “**rs**” da instrução)
  - Cálculo, na ALU, do endereço de acesso (soma algébrica entre o conteúdo do registo “**rs**” e o **offset** especificado na instrução)
  - Leitura da memória
  - Escrita do valor lido da memória no registo destino (especificado no campo “**rt**” da instrução)

Exemplo: **lw** \$4, **0x2F( \$15 )**


Endereço inicial da memória para leitura de uma word de 32 bits (vai ser escrita no registo \$4)

opcode ( 0x23 )	<b>rs</b> ( 15 )	<b>rt</b> ( 4 )	<b>offset</b> ( 0x2F )
--------------------	---------------------	--------------------	---------------------------
 
# Implementação de um *Datapath* (Instruções lw e sw)

- Os elementos necessários à execução das instruções de transferência de informação entre registros e memória (*load* e *store*) são, para além da ALU e do Banco de Registos:

- A memória externa (de dados)
- Um extensor de sinal



O **extensor de sinal** cria uma constante de 32 bits em complemento para 2, a partir dos 16 bits menos significativos da instrução (o bit 15 é replicado nos 16 mais significativos da constante de saída)


Por uma questão de conveniência de desenho dos diagramas, o barramento de dados da memória (bidirecional) está separado em dados para escrita e dados de leitura

# Implementação de um *Datapath* (Instruções lw e sw)

- Interligação dos elementos operativos para a execução do “**sw**”:

Ex: **sw** \$2, 0x4C( \$4 )

10101100100000100000000001001100

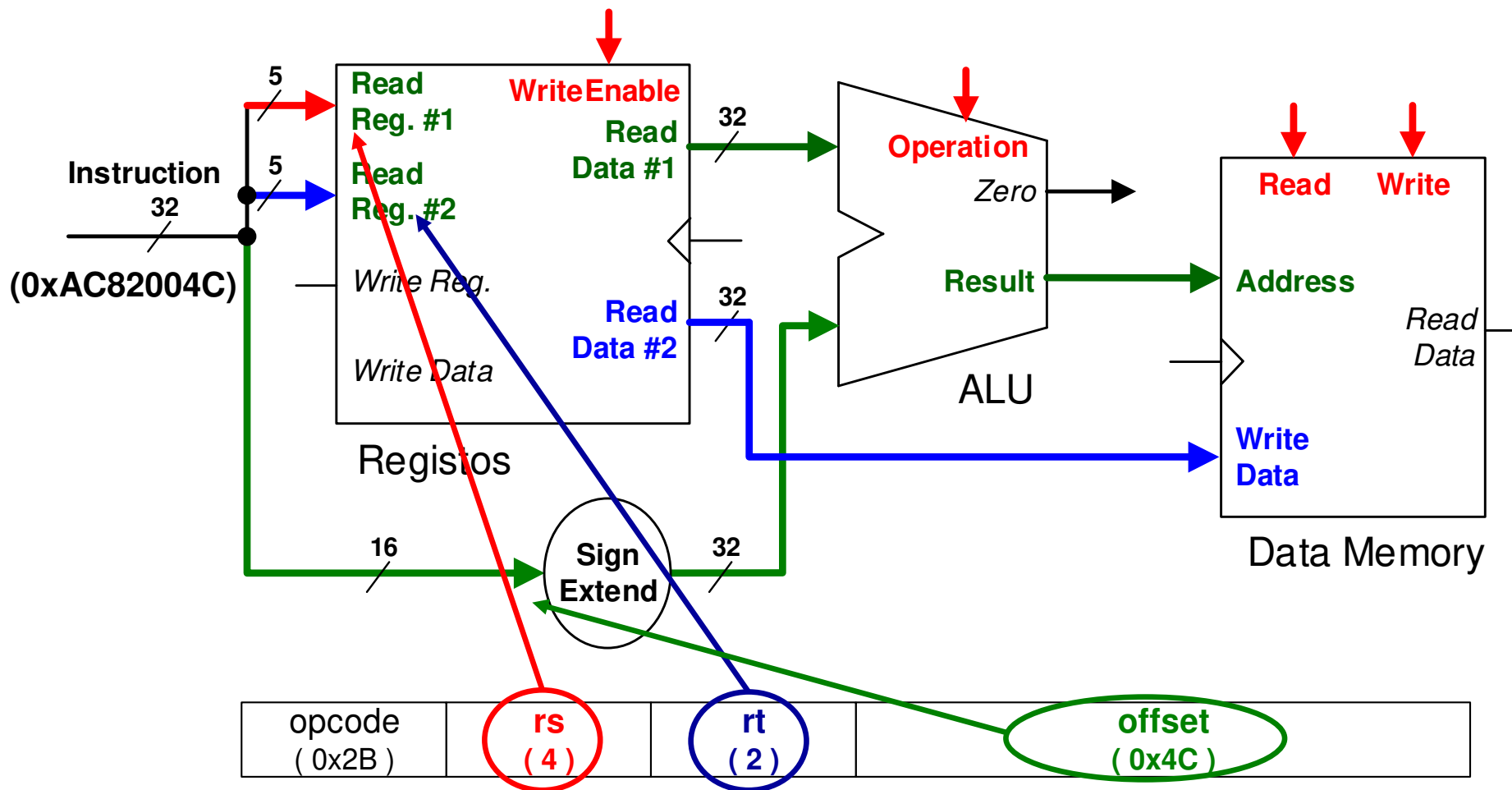


# Implementação de um *Datapath* (Instruções lw e sw)

- Interligação dos elementos operativos para a execução do “lw”:

Ex: lw \$4, 0xA4( \$15 )

10001101111001000000000010100100

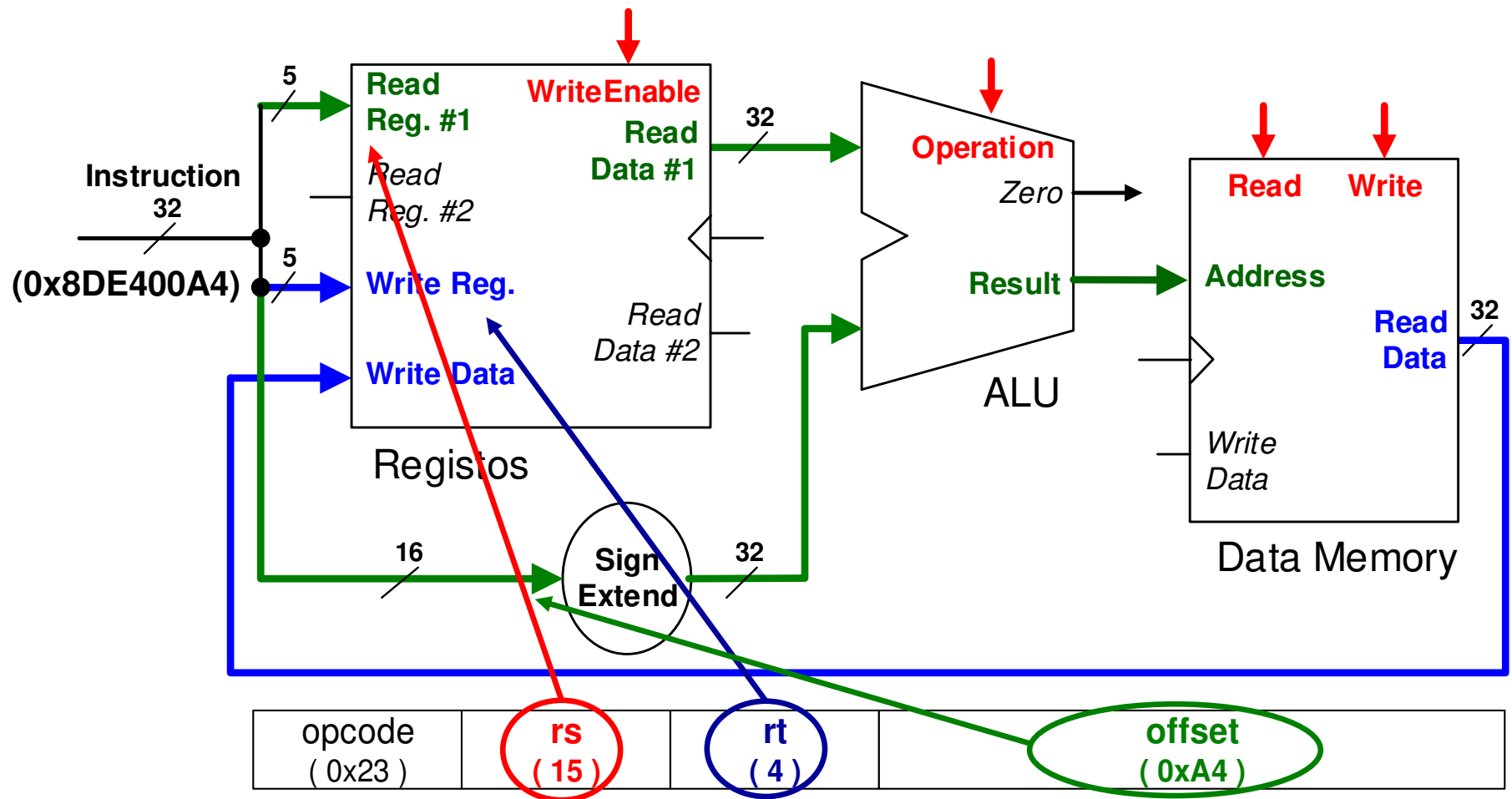




# Implementação de um *Datapath* (Instruções “imediatas”)

- Interligação dos elementos operativos necessários à execução de instruções que operam com constantes ( “**addi**”, “**slti**”):

Ex: **addi** \$4, \$15, 0x2F

00100001111001000000000000000101111

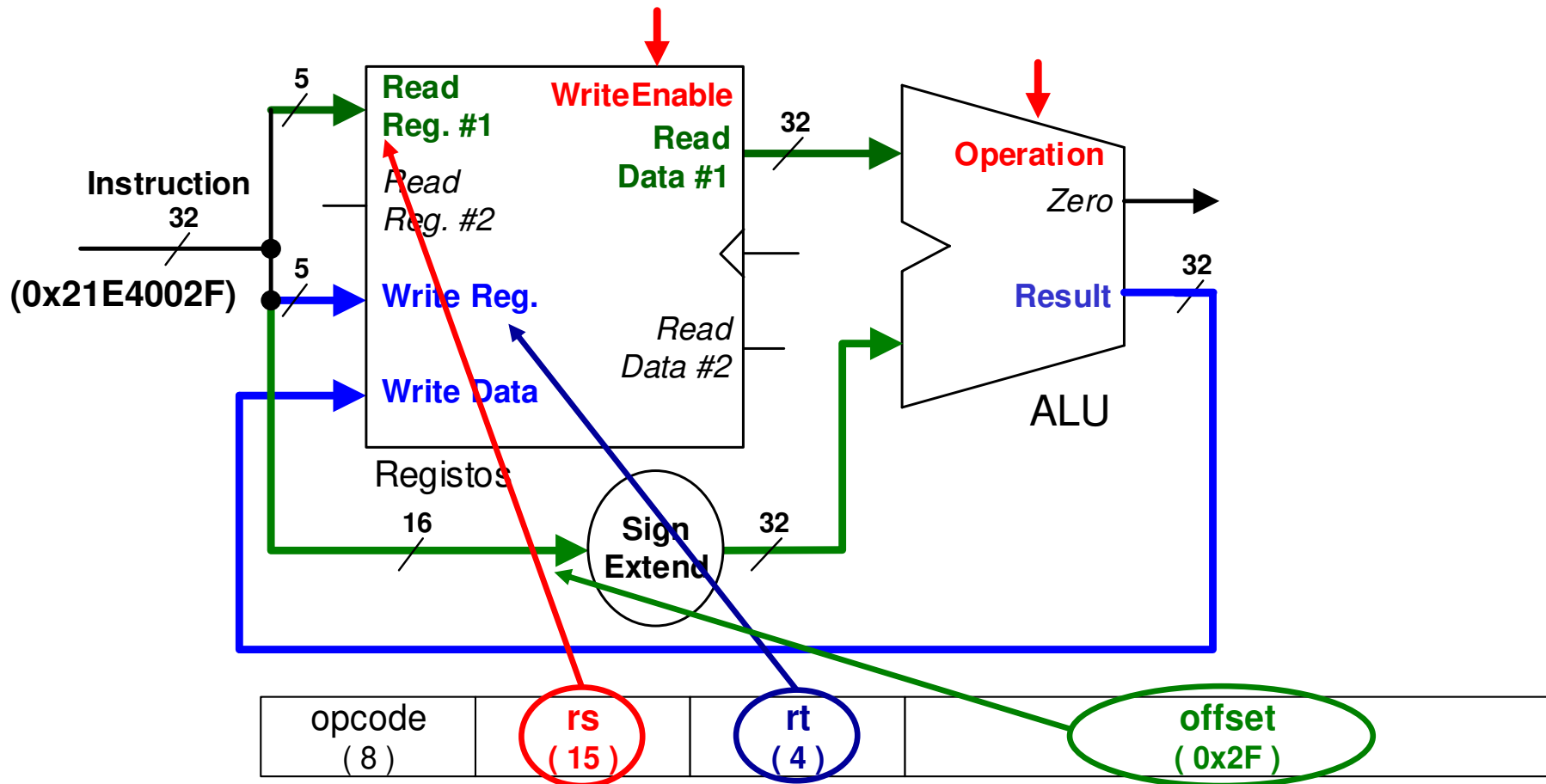

## Implementação de um *Datapath* (Instruções de *branch*)

- Operações realizadas na execução de uma instrução de *branch*:
  - *Instruction Fetch* (leitura da instrução, cálculo de PC+4)
  - Leitura de dois registros, do banco de registros
  - Comparação dos conteúdos dos registros (realização de uma operação de subtração na ALU)
  - Cálculo do endereço-alvo da instrução de *branch*  
(*Branch Target Address* - BTA)

$$\text{BTA} = (\text{PC}+4) + (\text{instruction\_offset} \ll 2)$$


- Alteração do valor do registro PC:
  - se a condição testada pelo *branch* for verdadeira PC = BTA
  - se a condição testada pelo *branch* for falsa PC = PC + 4

Exemplo: **beq** \$2, \$3, 0x20

opcode ( 4 )	rs ( 2 )	rt ( 3 )	instruction_offset ( 0x20 )
-----------------	-------------	-------------	--------------------------------
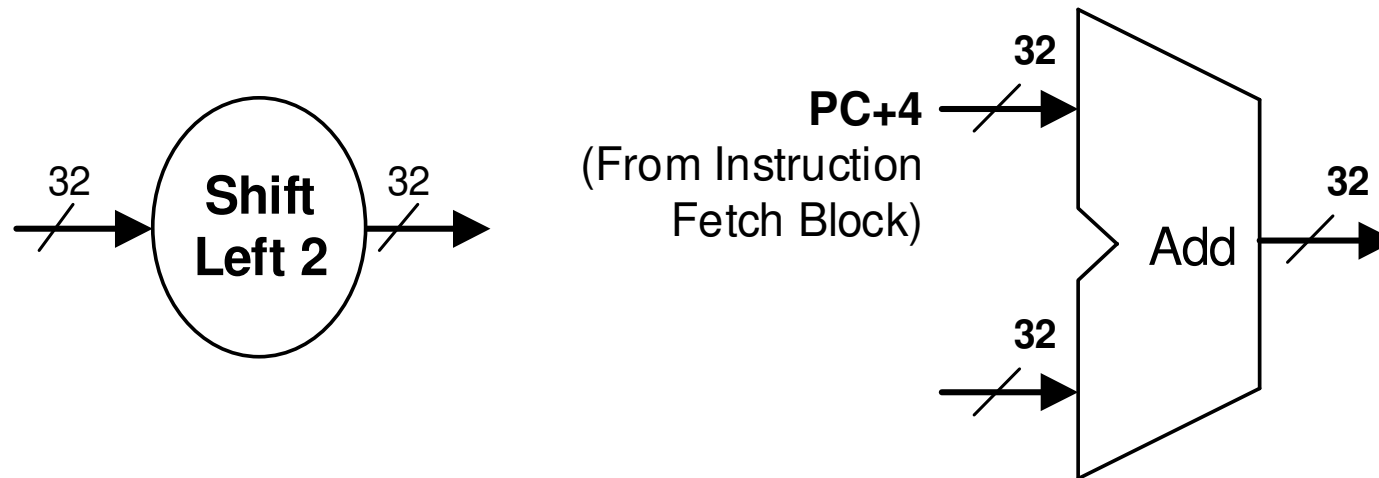
## Implementação de um *Datapath* (Instruções de *branch*)

- Os elementos necessários à execução das instruções de salto condicional implicam a inclusão dos seguintes elementos:
  - *left shifter* (2 bits)
  - um somador




O *left shifter* recupera os 2 bits menos significativos da diferença de endereços que são desprezados no momento da codificação da instrução

# Implementação de um *Datapath* (Instruções de *branch*)

- Interligação dos elementos operativos necessários à execução de uma instrução de *branch*:




Ex.: **beq** \$2, \$3, 0x20

00010000010000110000000000100000

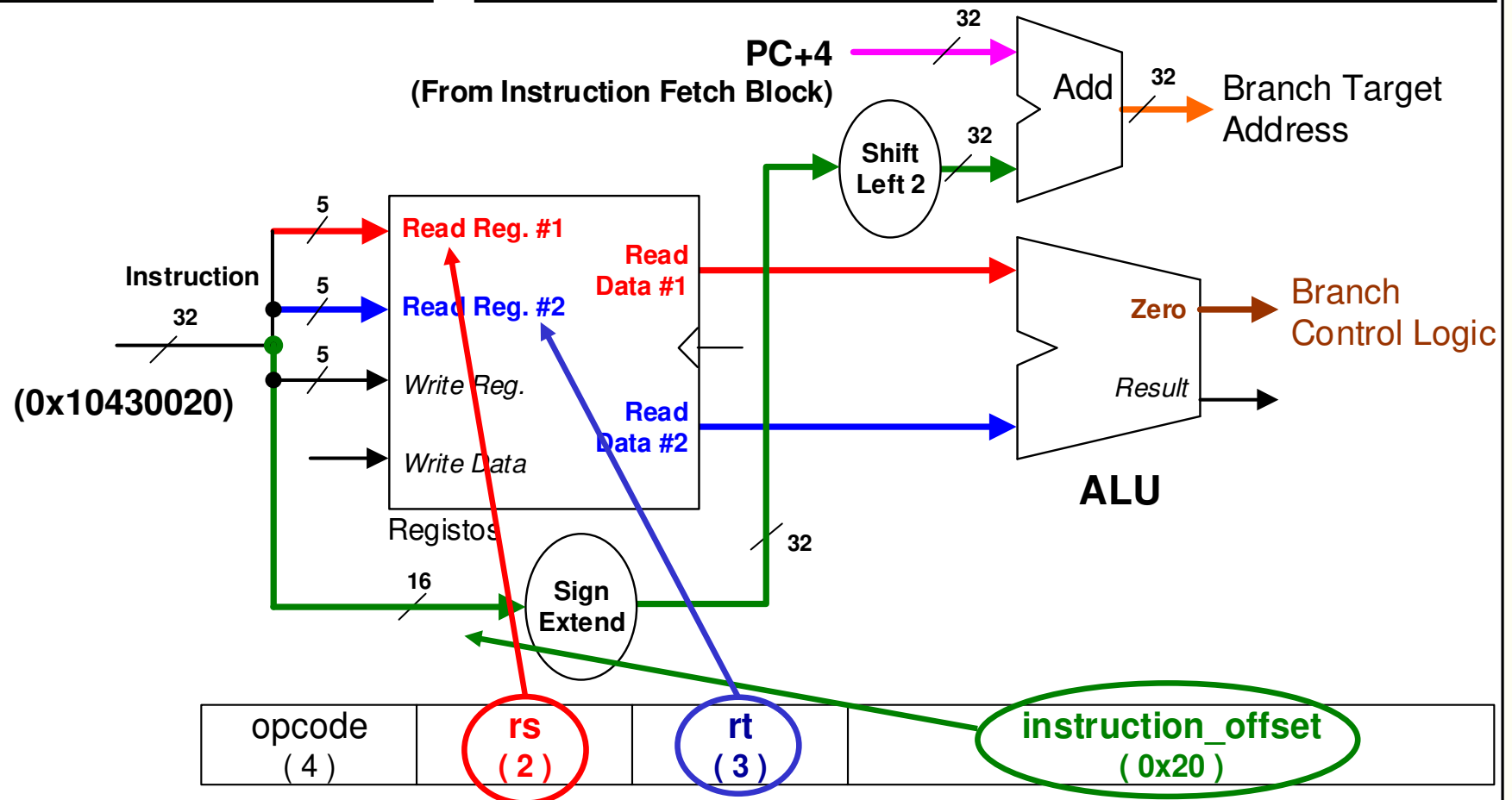
   
# Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

- Relembremos o formato de codificação dos três tipos de instruções:




## Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

- **1º passo:** combinação das instruções de acesso à memória com as instruções aritméticas e lógicas do tipo R e do tipo I:

Seleção do registo destino: **rd** (instruções tipo R), **rt** (LW e nas aritméticas e lógicas imediatas)

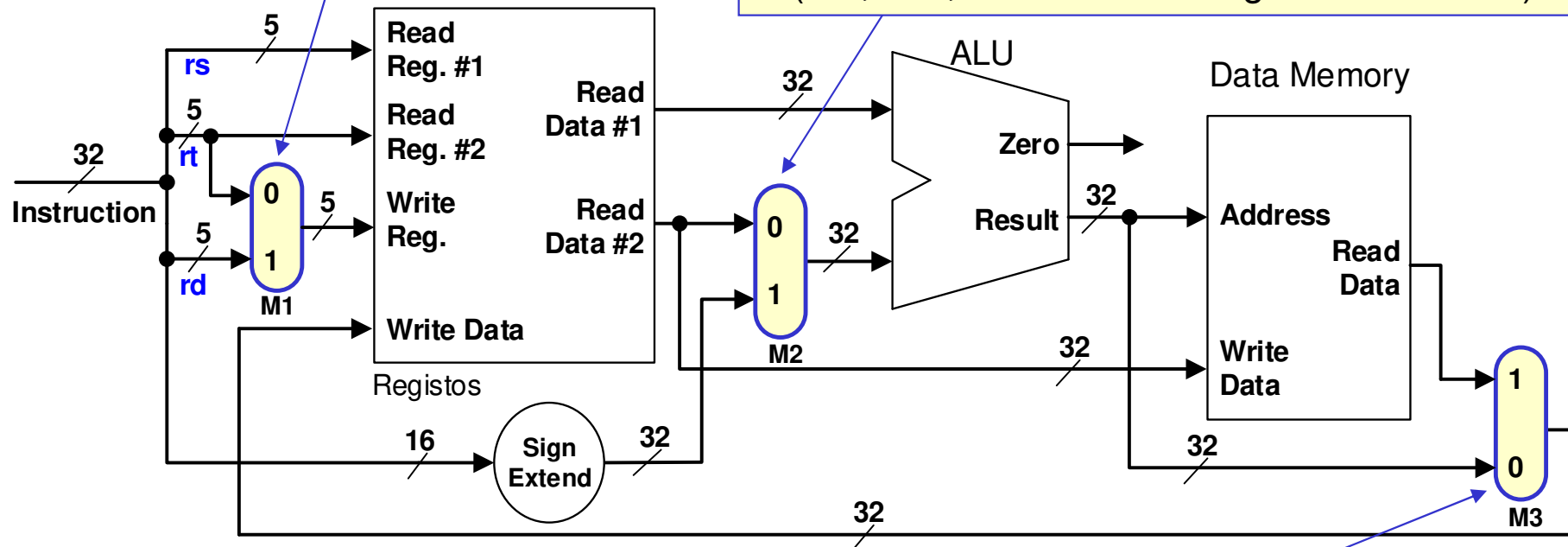Seleção do 2º operando da ALU: **conteúdo de um registo** (instruções tipo R e branches); **offset estendido para 32 bits** (LW, SW, aritméticas e lógicas imediatas)




Seleção do valor a escrever no banco de registros: **valor lido da memória** (LW), **valor calculado na ALU** (instruções tipo R, aritméticas e lógicas imediatas)

# Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

- Fluxo da informação na execução de uma instrução do tipo R. Exemplo: **add \$2, \$3, \$4**


opcode (0)	<b>rs</b> (3)	<b>rt</b> (4)	<b>rd</b> (2)	shamt (0)	funct (32)
---------------	------------------	------------------	------------------	--------------	---------------

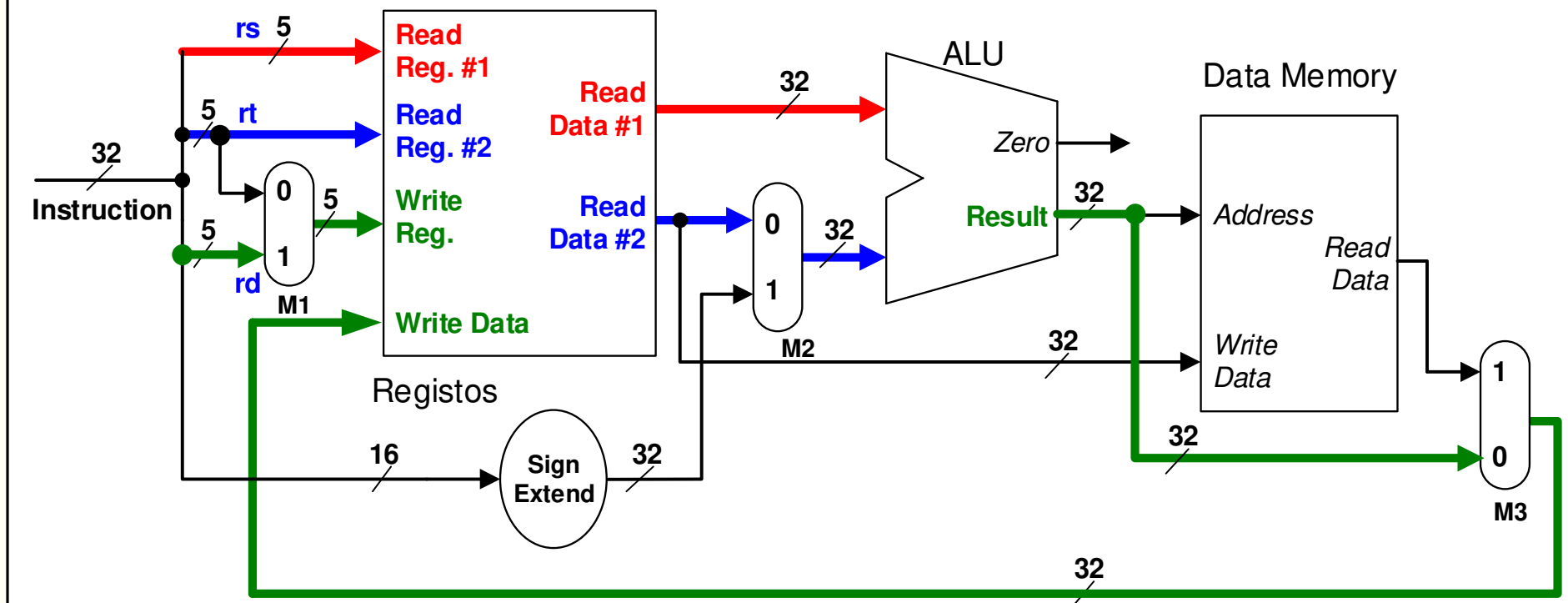

# Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

- Fluxo da informação na execução de uma instrução SW (*store word*). Exemplo: **sw \$2, 0x24 (\$4)**

opcode ( 43 )	<b>rs</b> ( 4 )	<b>rt</b> ( 2 )	<b>offset</b> ( 0x24 )
------------------	--------------------	--------------------	---------------------------

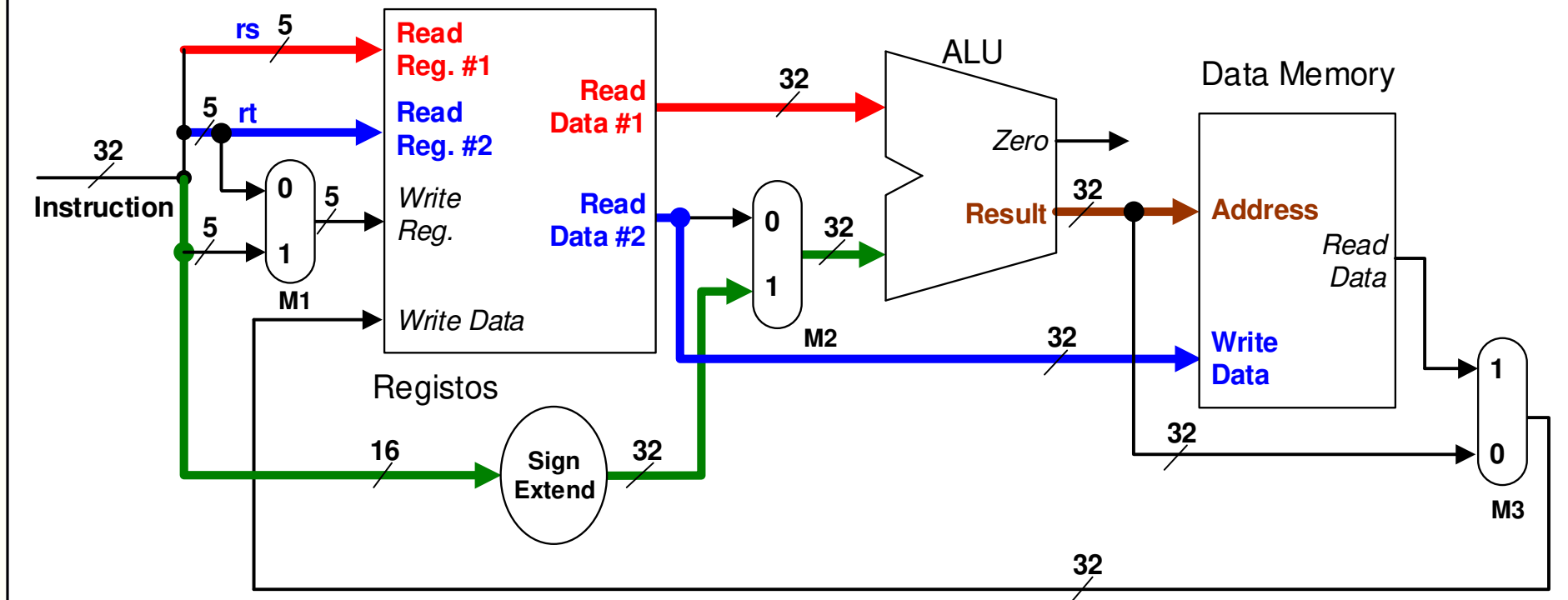




# Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

- Fluxo da informação na execução de uma instrução LW (*load word*). Exemplo: **lw \$4, 0x2F (\$15)**


opcode ( 35 )	<b>rs</b> ( 15 )	<b>rt</b> ( 4 )	<b>offset</b> ( 0x2F )
------------------	---------------------	--------------------	---------------------------

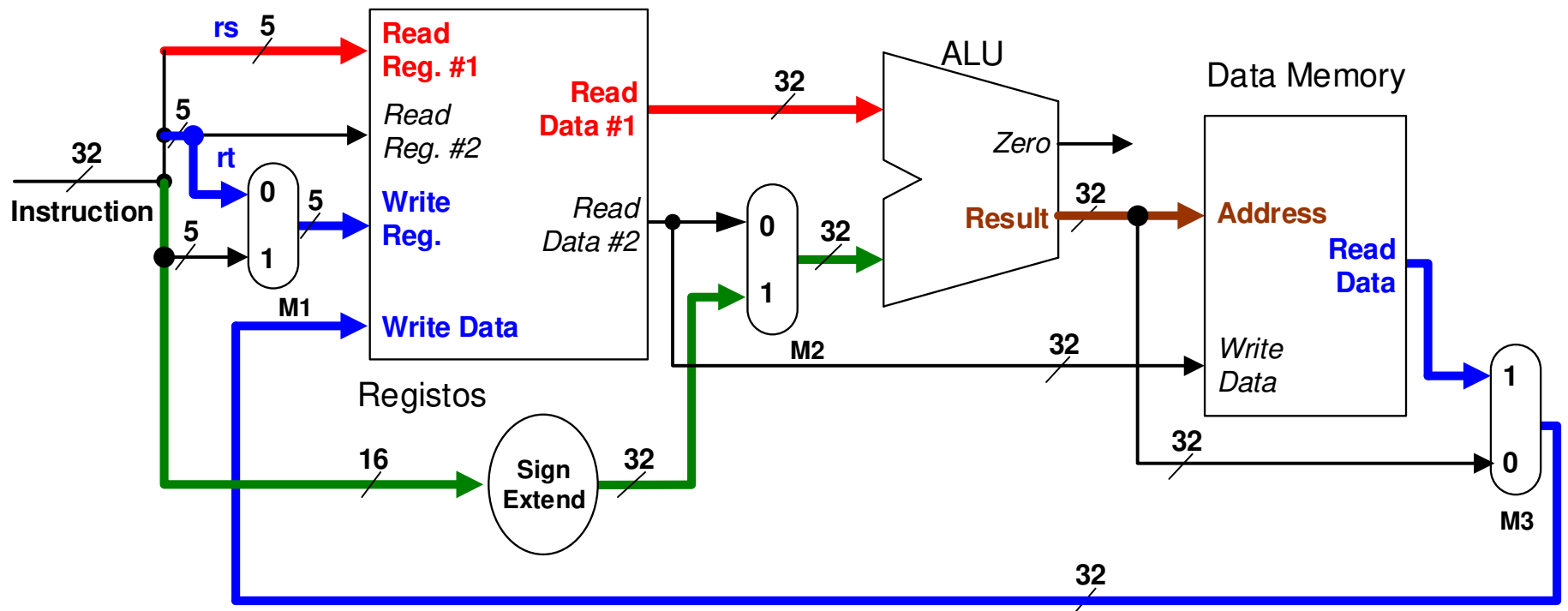

# Implementação de um *Datapath* – juntando tudo


- Fluxo da informação na execução das instruções imediatas.  
Exemplo: **addi \$4, \$15, 0x2F**

opcode ( 8 )	<b>rs</b> ( 15 )	<b>rt</b> ( 4 )	<b>offset</b> ( 0x2F )
-----------------	---------------------	--------------------	---------------------------

 

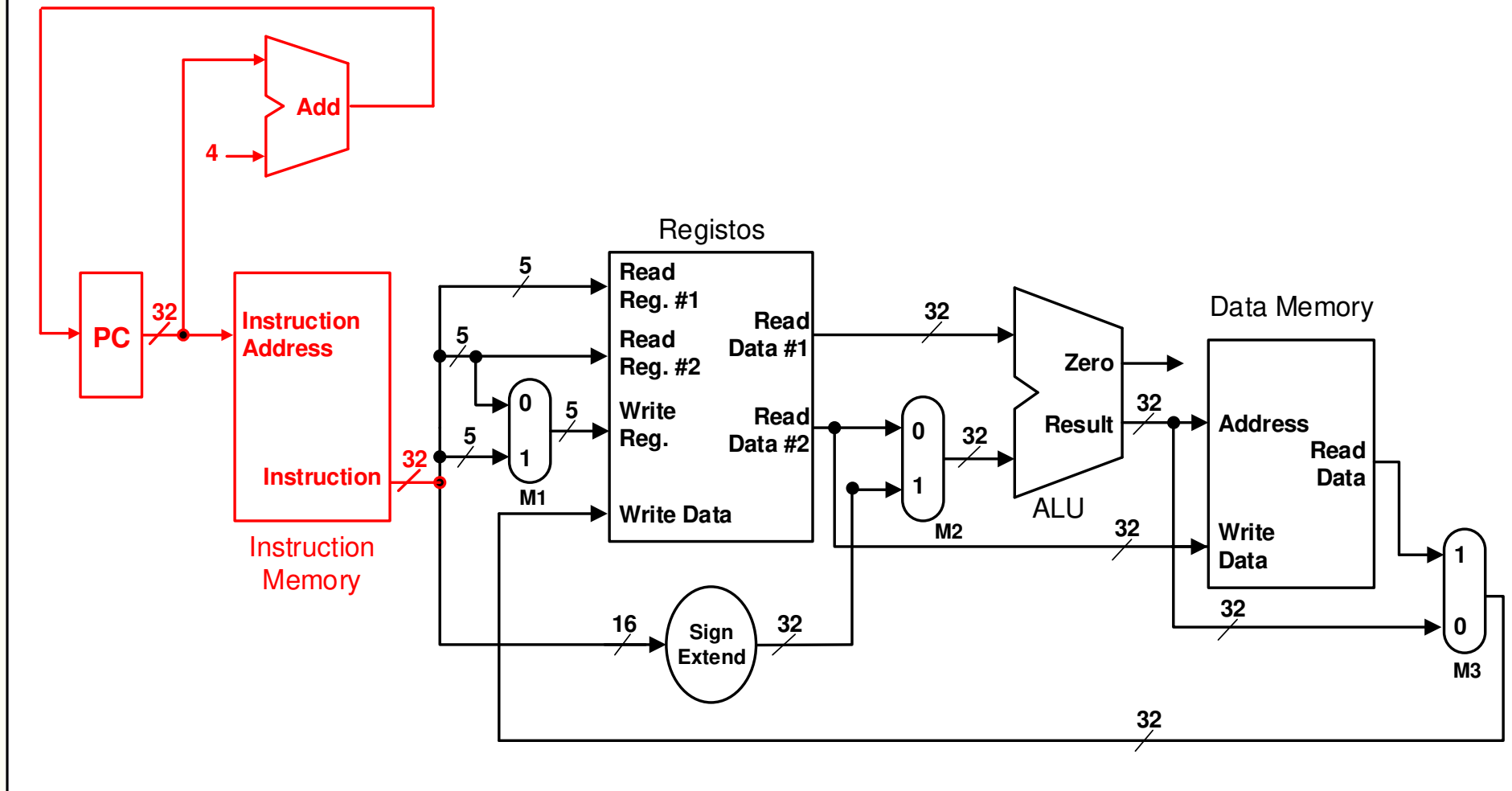
# Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

- **2º passo:** inclusão do bloco *Instruction Fetch*



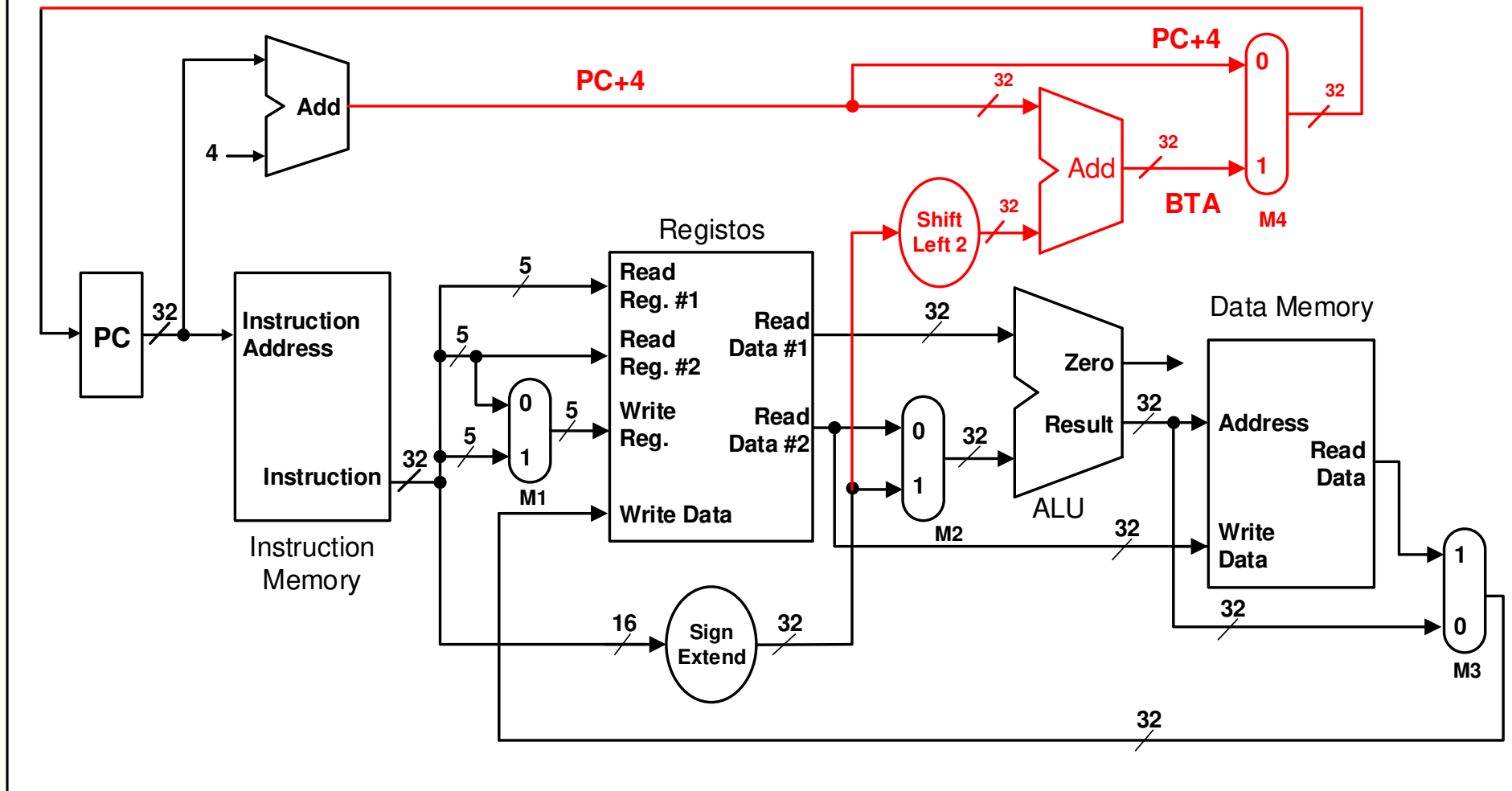
# Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

- **3º passo:** adição das instruções de salto condicional (*branches*)



 
# Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

- Encaminhamento de PC+4 para a entrada do Program Counter


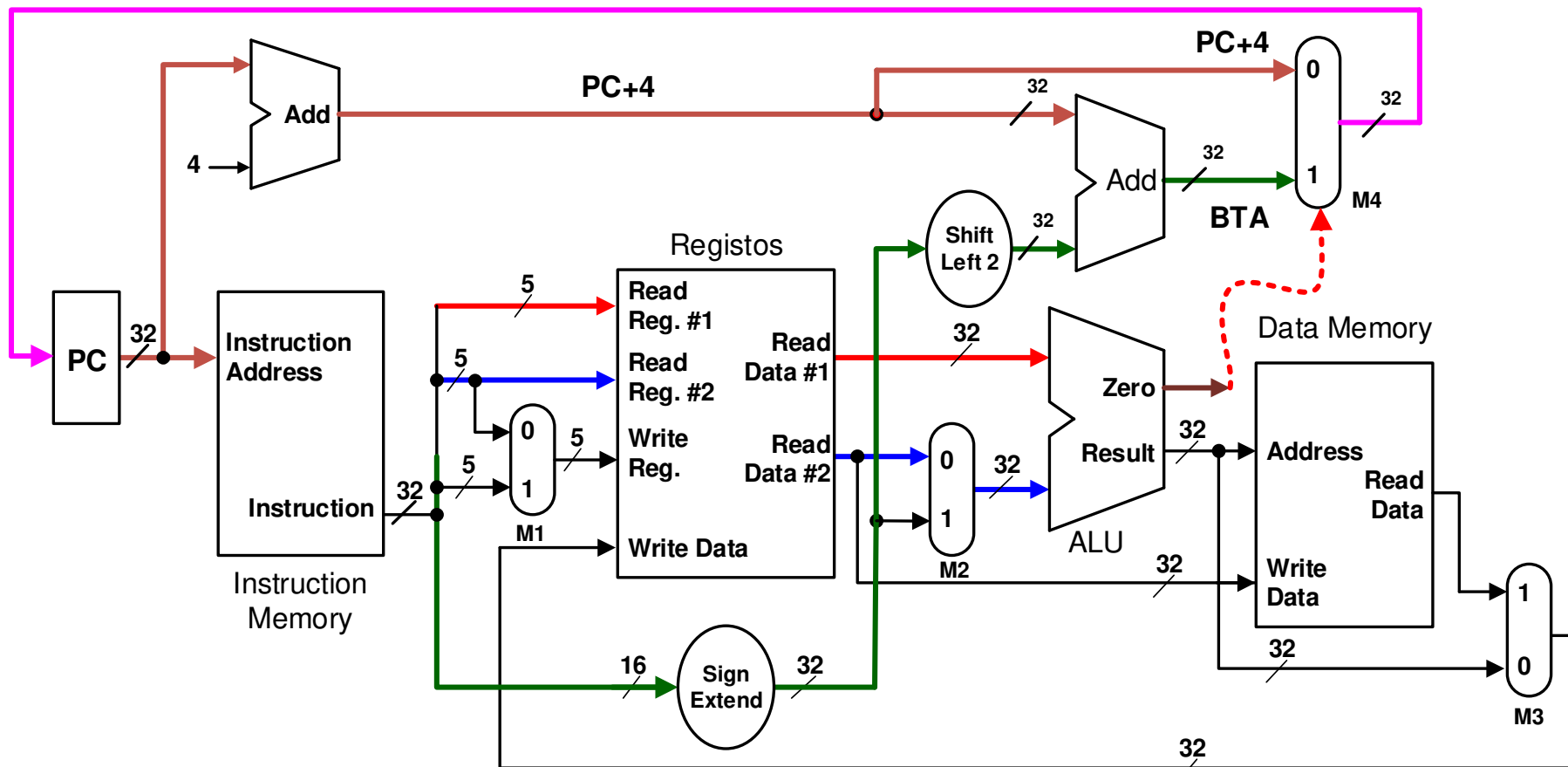
# Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

- Fluxo da informação na execução de uma instrução de *branch* (**beq**)




O valor a ser escrito no registo PC, no próximo flanco ativo do relógio, **depende** da saída "zero" da ALU: **"PC+4" se zero=0; BTA se zero=1**

## *Datapath* com suporte para a instrução "j" ( jump )


- A instrução “j” é codificada com um caso particular de codificação, o formato J
- No formato J existem apenas dois campos:
  - o campo opcode (**bits 31-26**) e o
  - campo de endereço (**bits 25-0**)
- Na instrução “j”, o endereço alvo (*Jump Target Address - JTA*) obtém-se pela **concatenação**:
  - dos bits **31-28** do PC+4 com
  - os bits do campo de endereço da instrução (26 bits) multiplicados por 4 (2 *shifts* à esquerda)
- No próximo flanco ativo do relógio, o valor do PC será **incondicionalmente** alterado com o valor do JTA
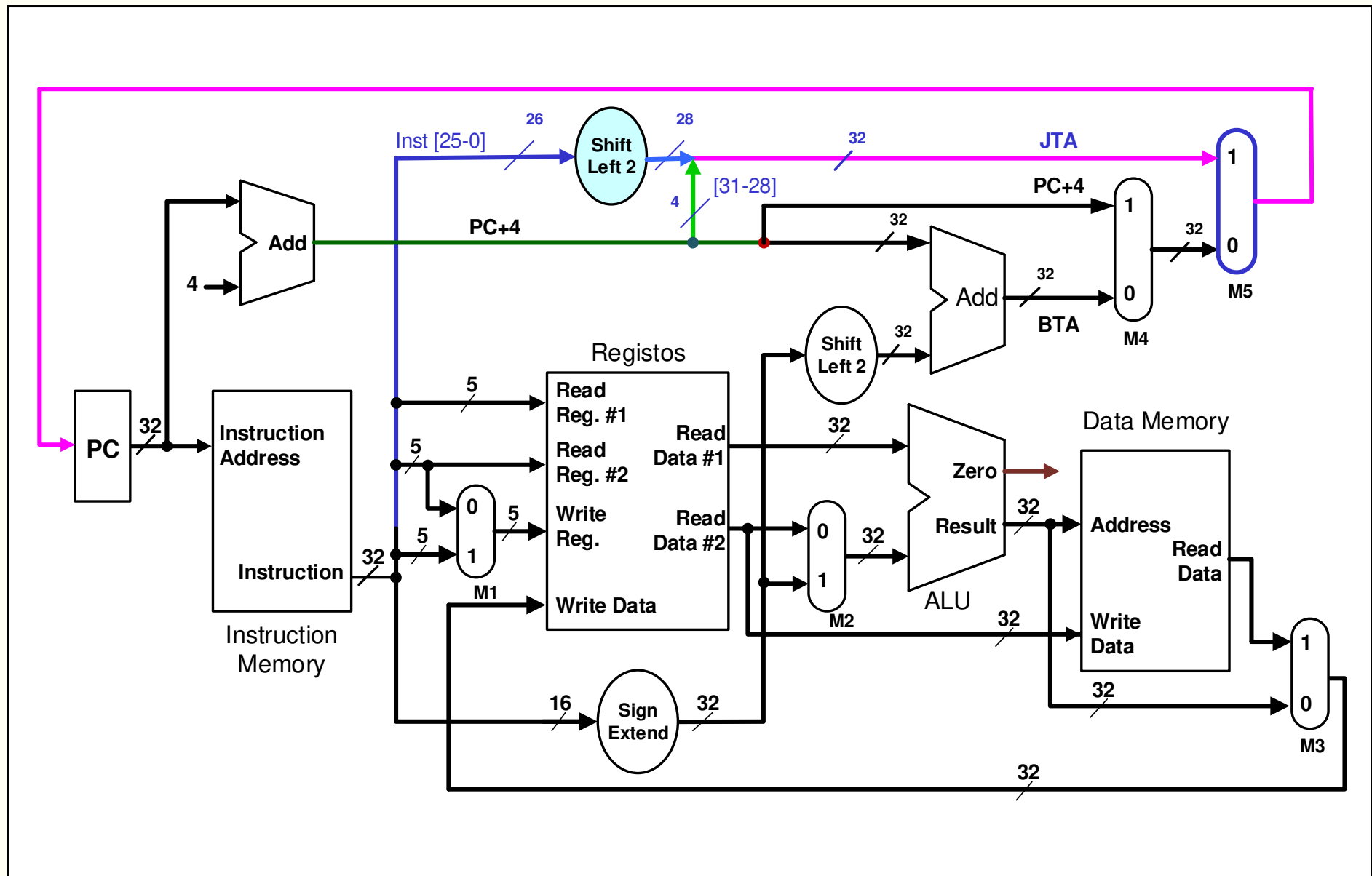
# *Datapath com suporte para a instrução "jump" ( j )*




 
# Datapath single-cycle completo (com sinais de controlo)



# Exercícios

- Quais as diferenças entre uma arquitetura Harvard e uma arquitetura von Neumann?
- Suponha um sistema baseado numa arquitetura von Neumann, com um barramento de endereços de 20 bits e com uma organização de memória do tipo *byte-addressable*. Qual a dimensão máxima, em bytes, que os programas a executar neste sistema (instruções+dados+stack) podem ter?
- Num processador baseado numa arquitetura Harvard, a memória de instruções está organizada em *words* de 32 bits, a memória de dados em words de 8 bits (*byte-addressable*) e os barramentos de endereços respetivos têm uma dimensão de 24 bits. Qual a dimensão, em bytes, dos espaços de endereçamento de instruções e de dados?
- O que significa um elemento de estado ter escrita síncrona?
- Considere um elemento de estado, com leitura assíncrona, que apenas tem o sinal de *clock*, na sua interface de controlo. O que pode concluir-se relativamente à escrita?

# Exercícios

- Suponha um elemento de estado, com escrita síncrona e leitura assíncrona, que apresenta, na sua interface de controlo, um sinal "read", um sinal "write" e um sinal de *clock*. Indique que sinal ou sinais têm que estar ativos para que se realize: a) uma operação de leitura; b) uma operação de escrita.
- Qual a capacidade de armazenamento, expressa em bytes, de uma memória com uma organização interna em *words* de 32 bits e um barramento de endereços de 30 bits?
- Quais as operações realizadas no *datapath* que são comuns a todas as instruções?
- Identifique a operação realizada na ALU na realização de cada uma das seguintes instruções: tipo R, *addi*, *slti*, *lw*, *sw* e *beq*.
- Indique qual a operação realizada na conclusão de cada uma das seguintes instruções: tipo R, *addi*, *slti*, *lw*, *sw*, *beq* e *j*.
- Suponha que o *datapath* está a executar a instrução ***add \$3, \$4, \$5***. Que operações serão realizadas na próxima transição ativa do sinal de relógio?
- No *datapath single-cycle* que tipo de informação é armazenada na memória cujo endereço é a saída do registo PC?

# Exercícios

- Qual o endereço de memória onde deve estar armazenada a primeira instrução do programa para que a execução possa ser reiniciada sempre que se ative o sinal de "reset" do registo PC?
- Suponha que cada registo do banco de registos foi inicializado com um valor igual a: (32-número do registo). Indique o valor presente nas entradas do banco de registos **ReadReg1**, **ReadReg2** e **WriteReg**, e o valor presente nas saídas **ReadData1** e **ReadData2**, durante a execução das instruções com o código máquina: **0x00CA9820**, **0x8D260018** (**lw**) e **0xAC6A003C** (**sw**).
- Considerando ainda a inicialização do banco de registos da questão anterior, indique qual o valor calculado pela ALU durante a execução das instruções **LW** com o código máquina **0x8CA40005** e **0x8CE6FFF3**.
- Qual o valor à saída do somador de cálculo do BTA durante a execução da instrução cujo código máquina é **0x10430023**, supondo que o valor à saída do registo PC é **0x00400034**?