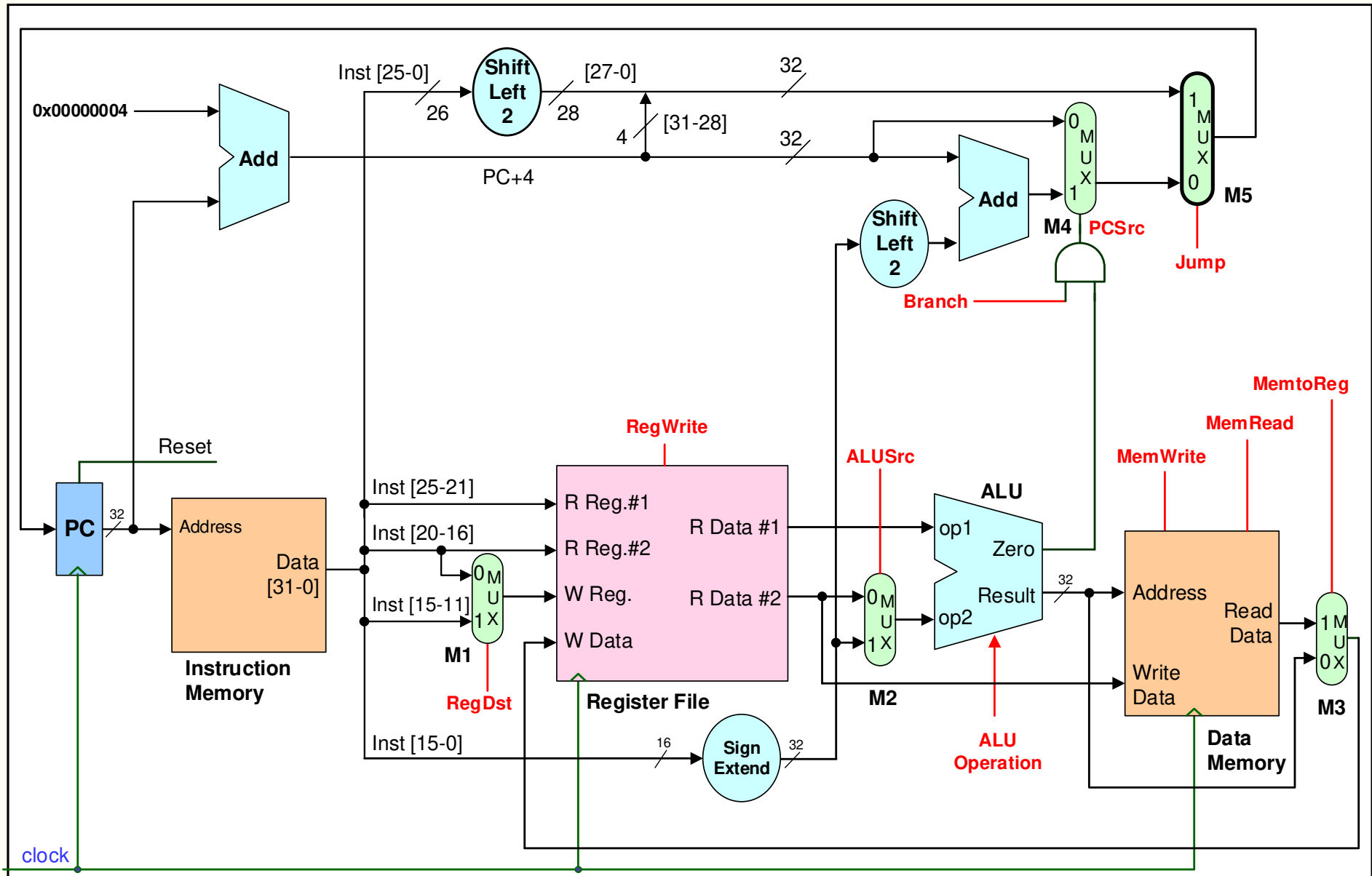


# Aula 11

- A unidade de controlo do *datapath single-cycle*
- Exemplos de funcionamento do *datapath* com unidade de controlo
- Frequência máxima de funcionamento do *datapath single-cycle*; limitações da implementação *single-cycle*

Bernardo Cunha, José Luís Azevedo

# Datapath single-cycle completo



# Unidade de controlo


- Elementos de estado do *datapath*:
  - **PC e memória de instruções**: são acedidos em todos os ciclos de relógio, pelo que não requerem sinais explícitos
  - **Banco de registos e memória de dados**: o acesso depende da instrução e por isso requerem sinais explícitos
- A unidade de controlo gera os sinais (identificados a vermelho) para:
  - Controlar o acesso para escrita no Banco de Registos e para leitura/escrita na memória de dados
  - Definir a operação da ALU e dos *multiplexers*
- Relembrando, nos elementos de estado:
  - a **escrita** é sempre realizada de forma síncrona
  - a **leitura** é sempre realizada de forma assíncrona

# Unidade de controlo

- Todas as instruções (exceto o "j") usam a ALU:
  - **LW e SW** – para calcular o endereço da memória externa (soma)
  - **Branch if equal / not equal** – para determinar se os operandos são iguais ou diferentes (subtração)
  - **Aritméticas e lógicas** – para efetuar a respetiva operação
- A operação a realizar na ALU depende:
  - dos campos **opcode** e **funct** nas instruções aritméticas e lógicas de tipo R (opcode=0):  
 **$ALUControl = f(opcode, funct)$**
  - do campo **opcode** nas restantes instruções:  
 **$ALUControl = f(opcode)$**
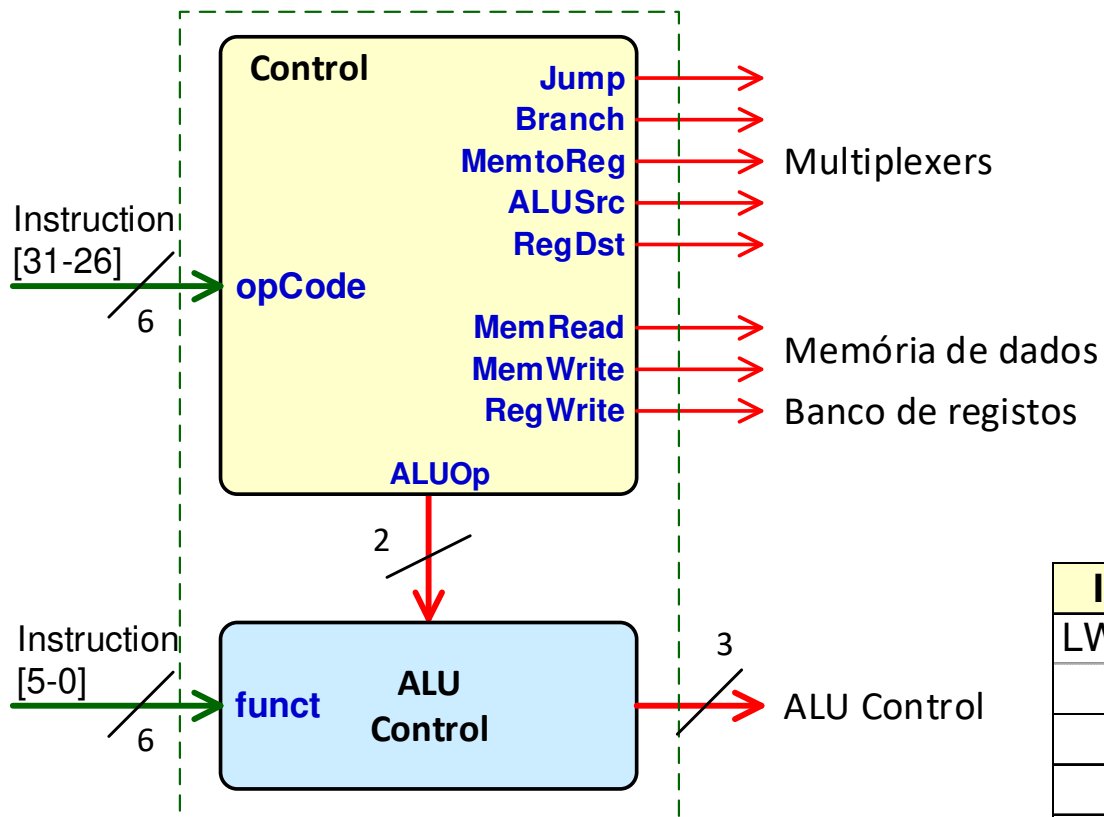
# Unidade de controlo

- A unidade de controlo pode ser sub-dividida em duas: 1) controlo de multiplexers e elementos de estado; 2) controlo da ALU




A operação na ALU é definida com 3 bits (ALU Control)

ALU Control	ALU operation
000	AND
001	OR
010	ADD
110	SUB
111	SLT

Instruction	ALUOp	ALU operation
LW, SW, ADDI	00	ADD
BEQ	01	SUB
R-Type	10	Depends on "funct"
SLTI	11	SLT

- A operação da ALU é definida em conjunto com a unidade de controlo principal, em função dos campos "opcode" e "funct"
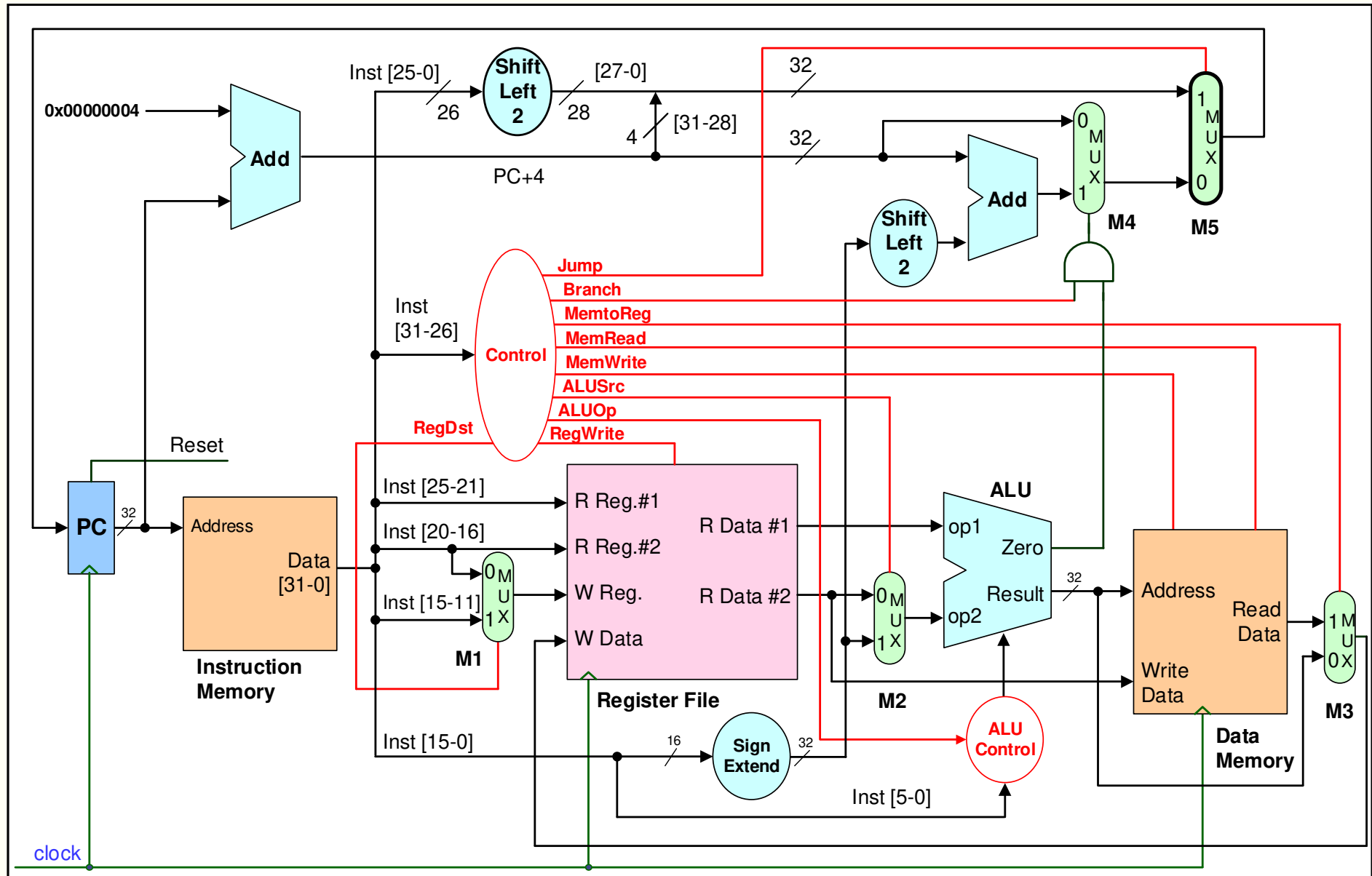
# Datapath single-cycle com unidade de controlo



# Unidade de controlo da ALU

- A relação entre o tipo de instruções, o campo “**funct**”, a operação efetuada pela ALU e os sinais de controlo da mesma, pode ser resumida pela tabela seguinte

ALU Control	ALU operation
000	AND
001	OR
010	ADD
110	SUB
111	SLT

Instruction	opcode	funct	ALU Operation	ALUOp	ALU Control
load word	100011 ("lw")	xxxxxx	add	00	010
store word	101011 ("sw")	xxxxxx	add	00	010
addi	001000 ("addi")	xxxxxx	add	00	010
branch if equal	000100 ("beq")	xxxxxx	subtract	01	110
add	000000 (R-Type)	100000	add	10	010
subtract	000000 (R-Type)	100010	subtract	10	110
and	000000 (R-Type)	100100	and	10	000
or	000000 (R-Type)	100101	or	10	001
set if less than	000000 (R-Type)	101010	set if less than	10	111
set if less than imm	001010 ("slti")	xxxxxx	set if less than	11	111
jump	000010 ("j")	xxxxxx	-	xx	xxx


# Unidade de controlo principal

- É necessário especificar um total de oito sinais de controlo (para além do ALUOp):


Sinal	Efeito quando não ativo ('0')	Efeito quando ativo ('1')
<b>MemRead</b>	Nenhum (barramento de dados da memória em alta impedância)	O conteúdo da memória de dados no endereço indicado é apresentado à saída
<b>MemWrite</b>	Nenhum	O conteúdo do registo de memória de dados cujo endereço é fornecido é substituído pelo valor apresentado à entrada
<b>RegWrite</b>	Nenhum	O registo indicado no endereço de escrita é alterado pelo valor presente na entrada de dados
<b>RegDst</b>	O endereço do registo destino provém do campo "rt"	O endereço do registo destino provém do campo "rd"
<b>ALUSrc</b>	O segundo operando da ALU provém da segunda saída do <i>Register File</i>	O segundo operando da ALU provém dos 16 bits menos significativos da instrução após extensão do sinal
<b>MemtoReg</b>	O valor apresentado para escrita no registo destino provém da ALU	O valor apresentado na entrada de dados dos registos internos provém da memória externa
<b>Branch</b>	Nenhum	Indica que a instrução é um branch condicional
<b>PCSrc</b>	O PC é substituído pelo seu valor actual mais 4	O PC é substituído pelo resultado do somador que calcula o endereço alvo do <i>branch</i> condicional
<b>Jump</b>	Nenhum	Indica que a instrução é um <i>jump</i> incondicional



# Unidade de controlo principal

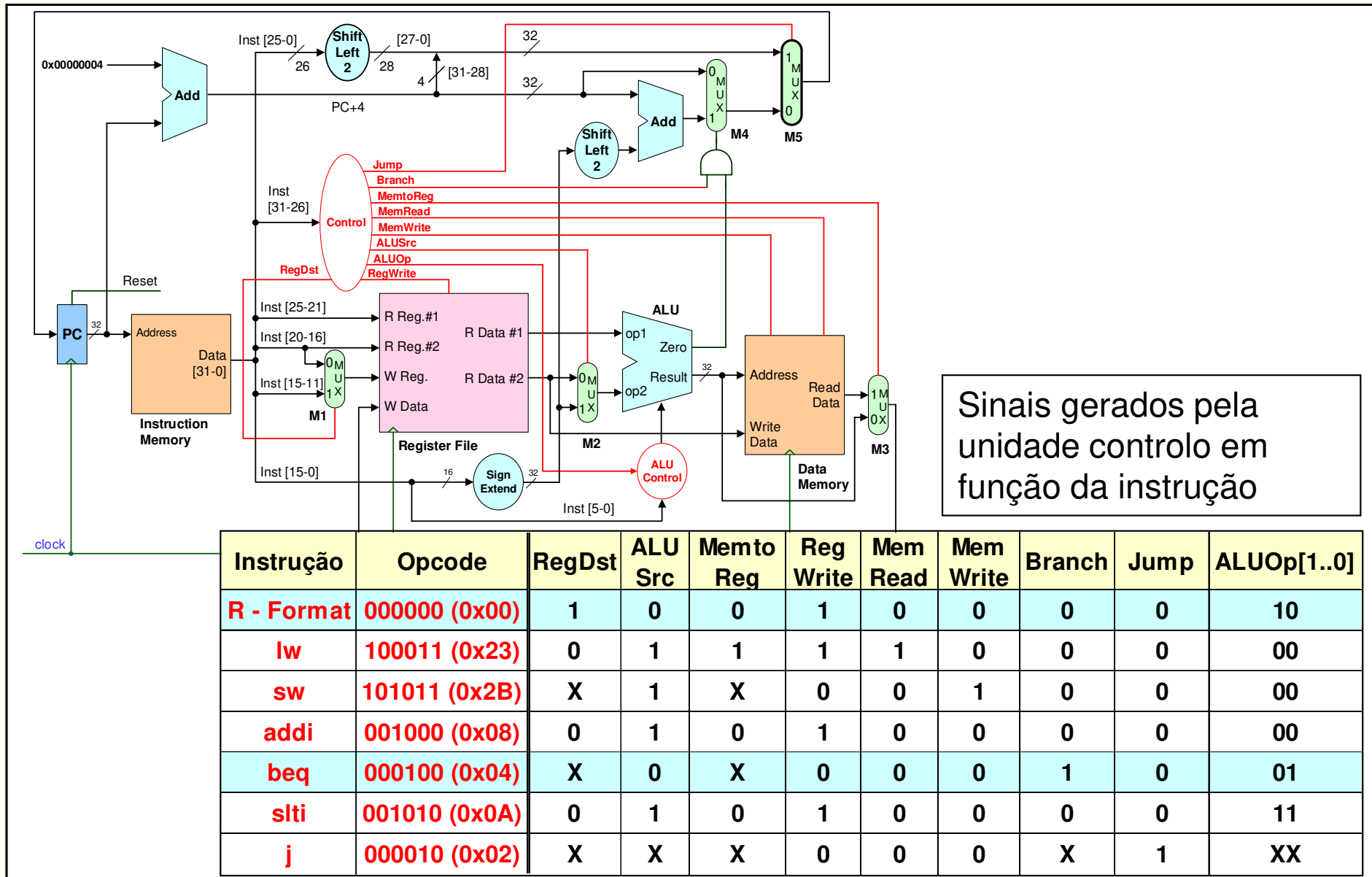

# Visão global do processador

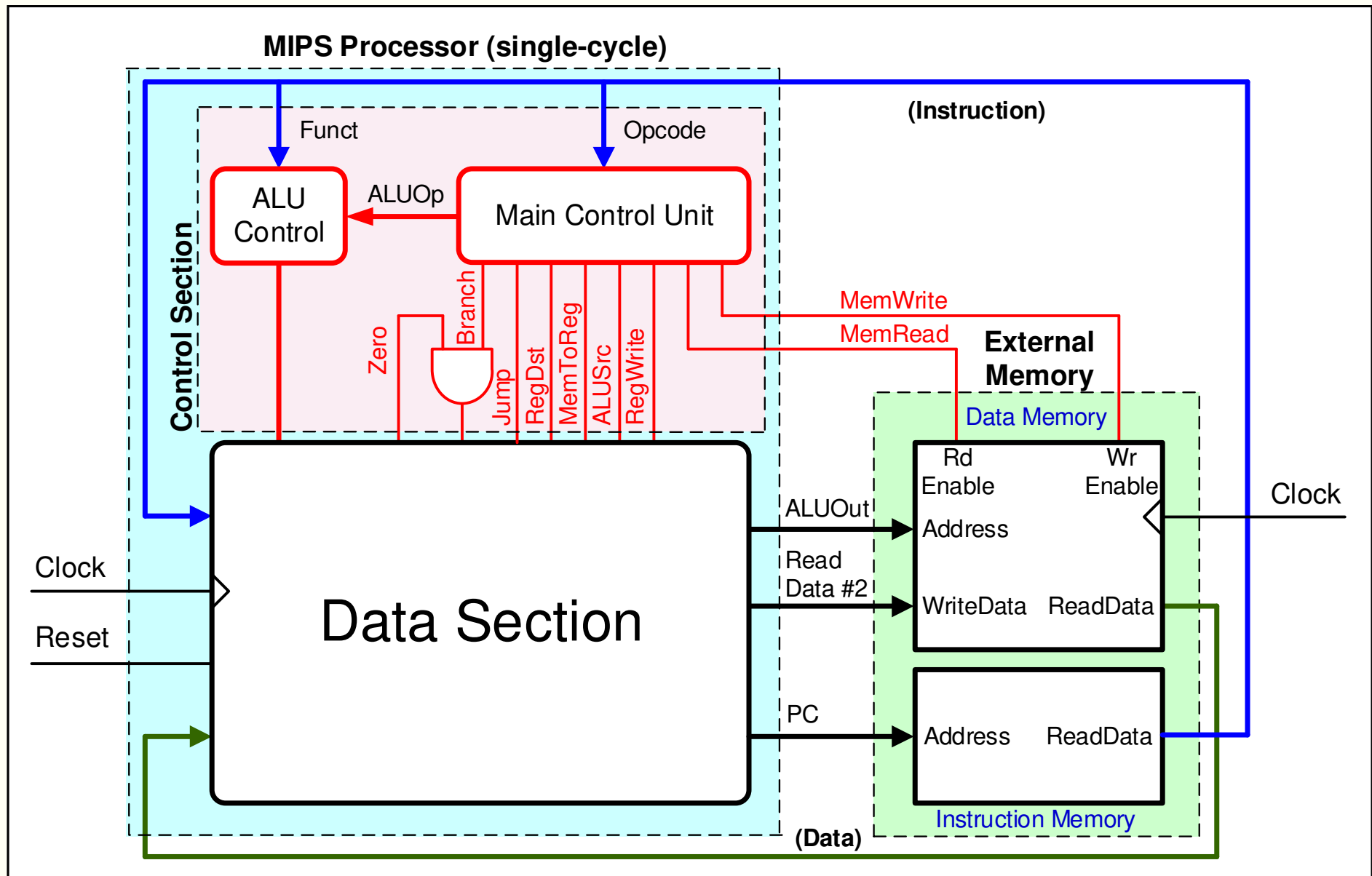

# Análise do funcionamento do *datapath*

- A execução de qualquer uma das instruções suportadas ocorre no intervalo de tempo correspondente a um único ciclo de relógio: tem início numa transição ativa do relógio e termina na transição ativa seguinte
- Para simplificar a análise podemos, no entanto, considerar que os elementos operativos são usados em sequência, ao longo de várias operações
- A sequência de operações culmina com:
  - escrita no Banco de Registos: instruções tipo R, LW, ADDI, SLTI
  - escrita na Memória de Dados: SW
- O *Program Counter* é sempre atualizado com:
  - endereço-alvo da instrução BEQ, se os registos forem iguais (*branch taken*), ou PC+4 se forem diferentes (*branch not taken*)
  - endereço-alvo da instrução J
  - PC+4 nas restantes instruções


# Análise do funcionamento do *datapath* – operações

- *Fetch* de uma instrução e cálculo do endereço da próxima instrução
- Leitura de dois registos do Banco de Registos
- Operação na ALU: a ALU opera sobre dois valores (a origem do segundo operando depende do tipo de instrução que estiver a ser executada)
- O resultado da operação efetuada na ALU:
  - é escrito no Banco de Registos (**R-Type**, **addi** e **slti**)
  - é usado como endereço para escrever na memória de dados (**sw**)
  - é usado como endereço para fazer uma leitura da memória de dados (**lw**) - o valor lido da memória de dados é depois escrito no Banco de Registos
  - é usado para decidir qual o próximo valor do PC (**beq** / **bne**): BTA ou PC+4


## Funcionamento do *datapath* nas instruções tipo R

- A instrução é lida e é calculado o valor de  $PC+4$
- São lidos dois registros e a unidade de controlo determina, a partir do *opcode* (**bits 31-26**), o estado dos sinais de controlo
- A ALU opera sobre os dados lidos dos dois registros, de acordo com a função codificada no campo *funct* (**bits 5-0**) da instrução
- O resultado produzido pela ALU será escrito no registro especificado nos **bits 15-11** da instrução ("**rd**"), na próxima transição ativa do relógio

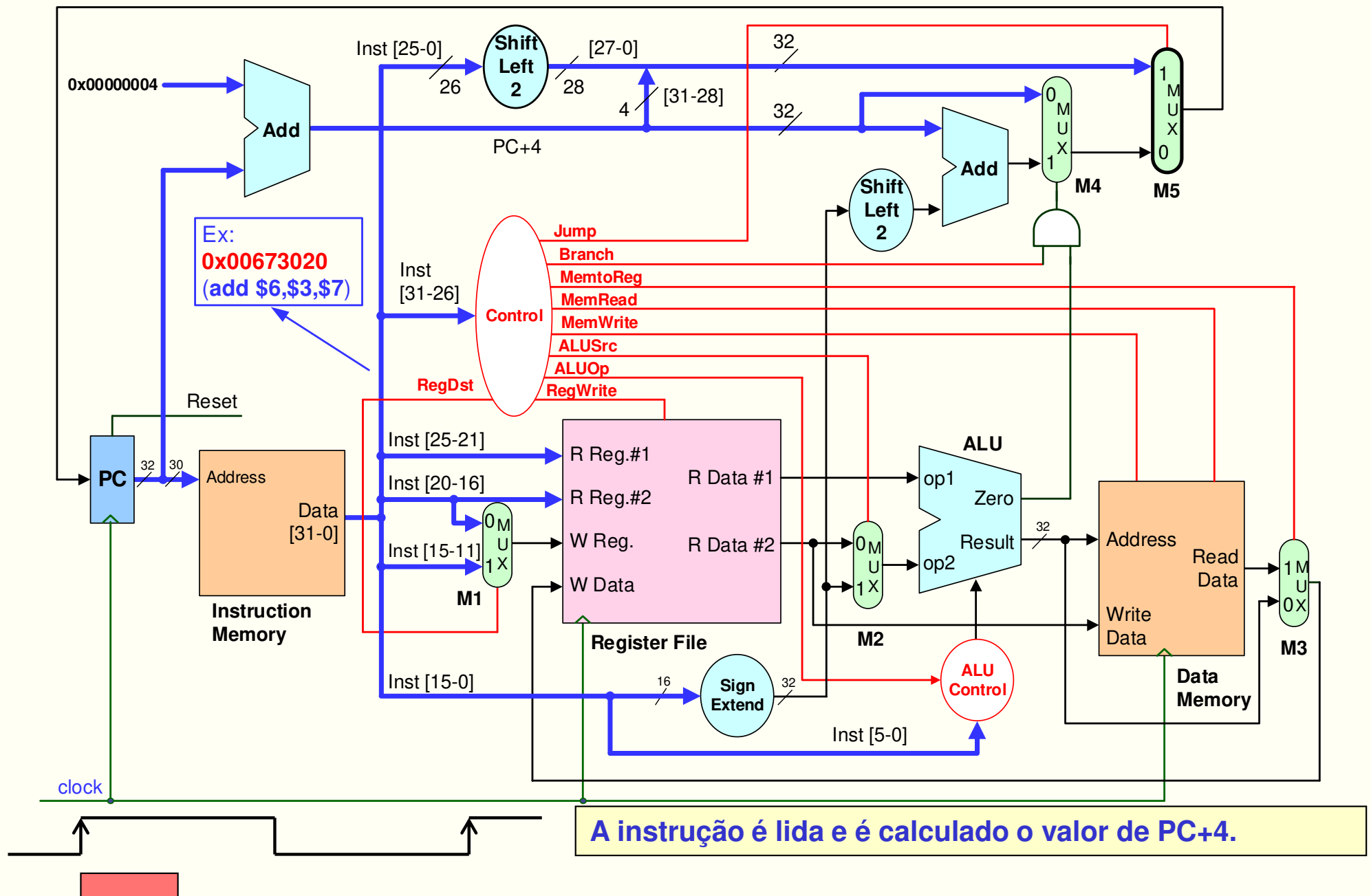
# Funcionamento do *datapath* nas instruções tipo R (1)


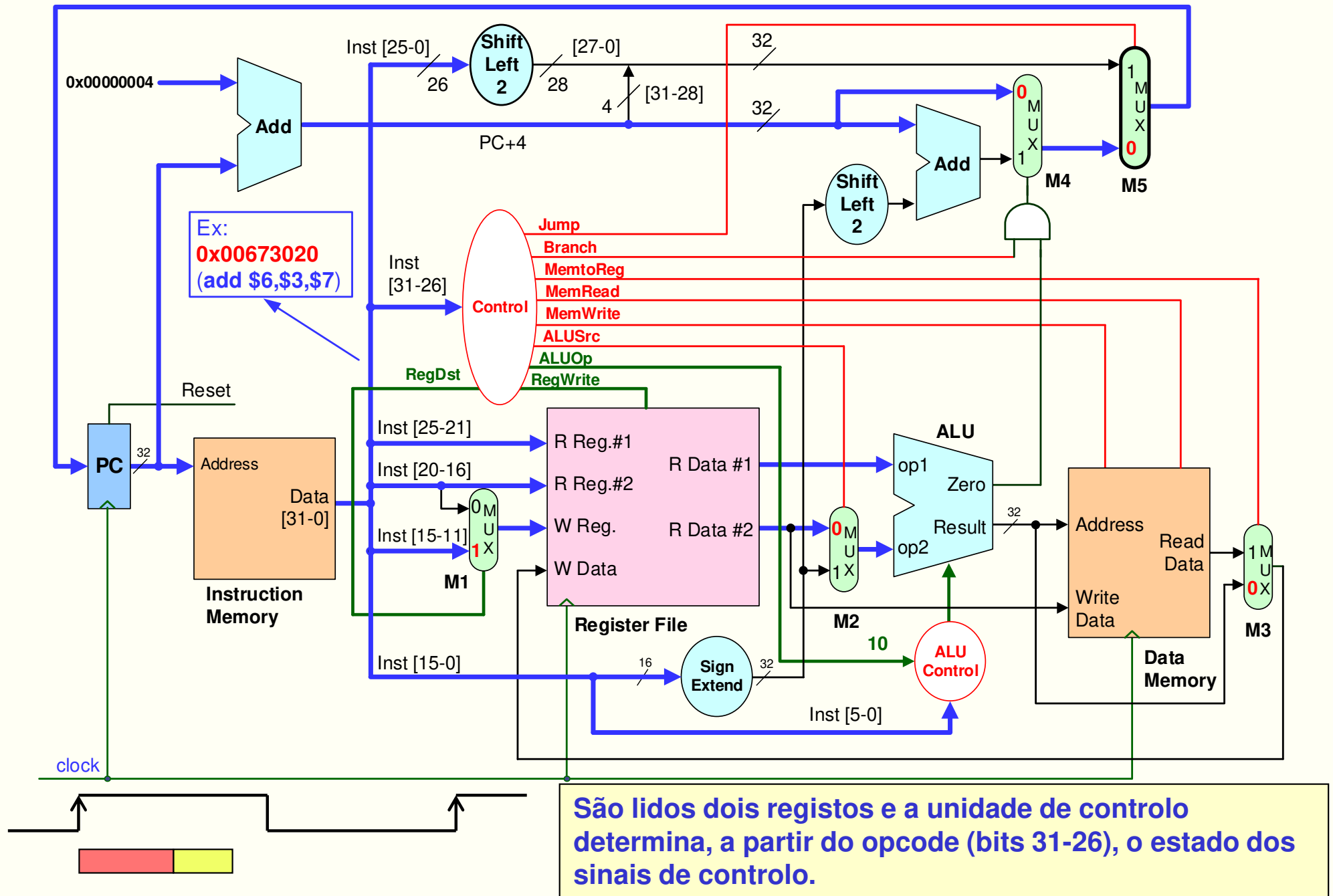
## Funcionamento do *datapath* nas instruções tipo R (2)



 
# Funcionamento do *datapath* nas instruções tipo R (3)





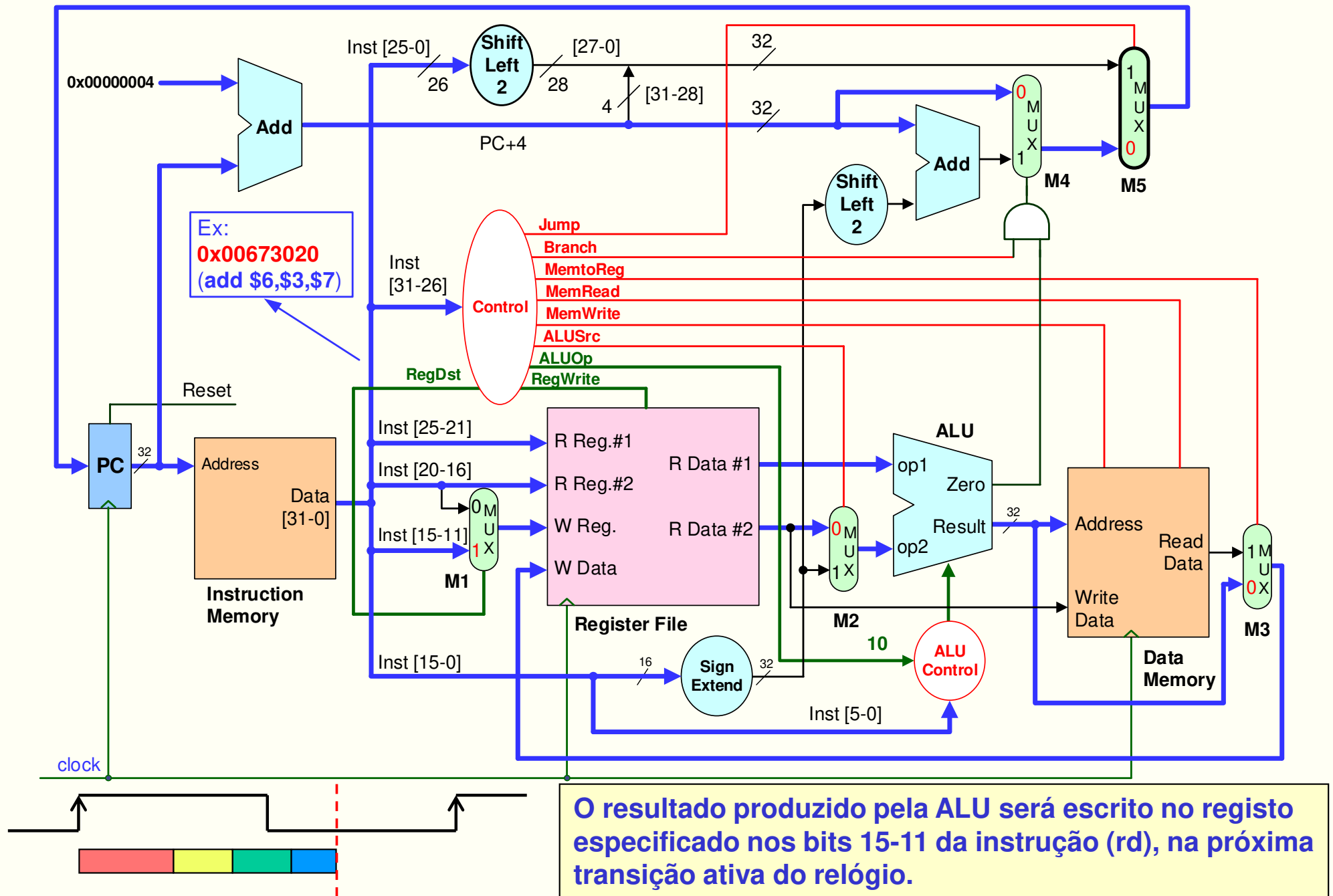
# Funcionamento do *datapath* nas instruções tipo R (4)




## Funcionamento do *datapath* na instrução LW

- A instrução é lida e é calculado o valor de PC+4.
- É lido um registo e a unidade de controlo determina, a partir do *opcode*, o estado dos sinais de controlo.
- A ALU soma o valor lido do registo especificado nos **bits 25-21** ("**rs**") com os 16 bits (estendidos com sinal para 32) do campo *offset* da instrução (**bits15-0**).
- O resultado produzido pela ALU constitui o endereço de acesso à memória de dados. A memória é lida nesse endereço (leitura assíncrona).
- A *word* lida da memória será escrita no registo especificado nos **bits 20-16** da instrução ("**rt**"), na próxima transição ativa do relógio.

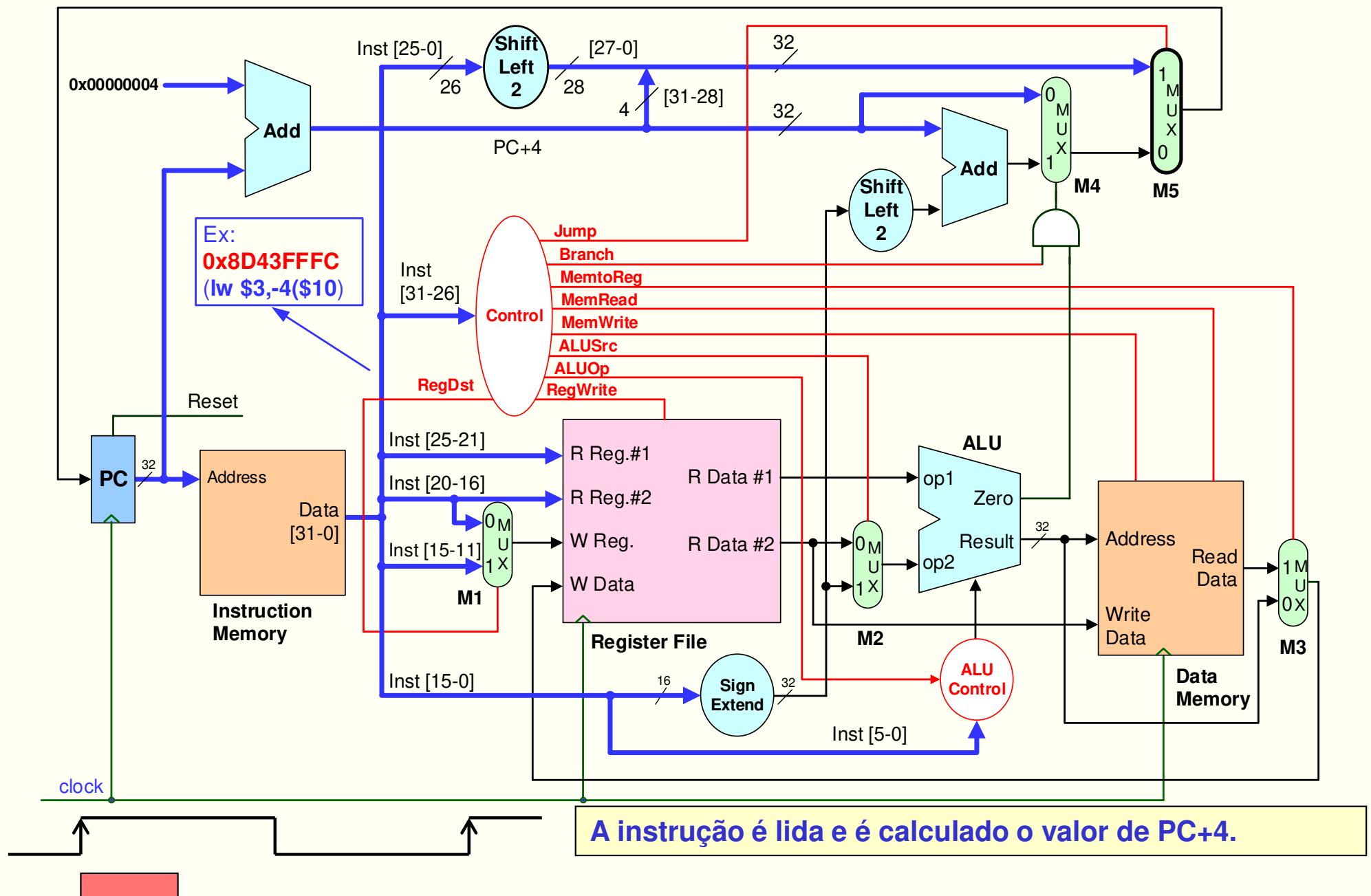
# Funcionamento do *datapath* na instrução LW (1)



 
# Funcionamento do *datapath* na instrução LW (2)



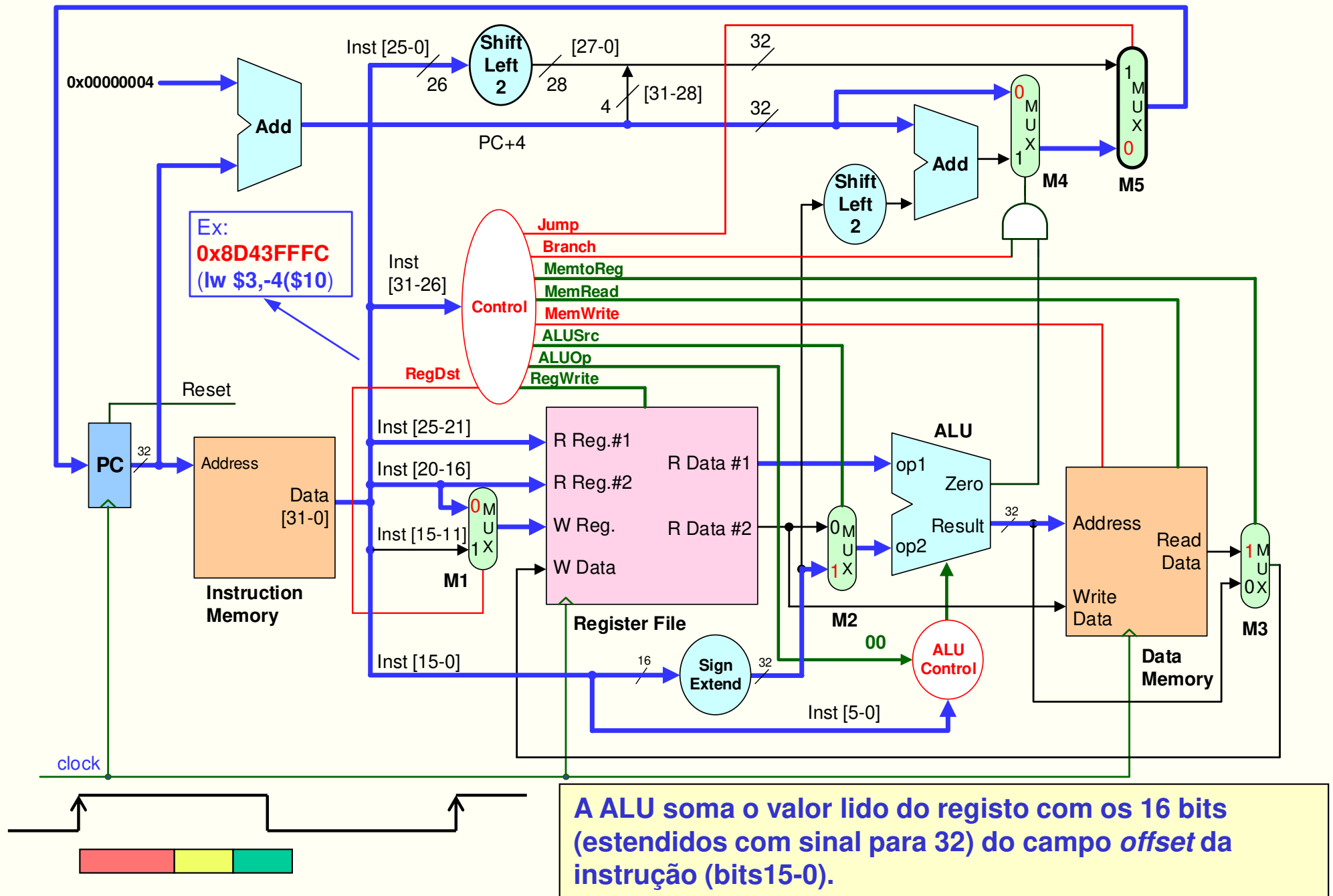
# Funcionamento do *datapath* na instrução LW (3)


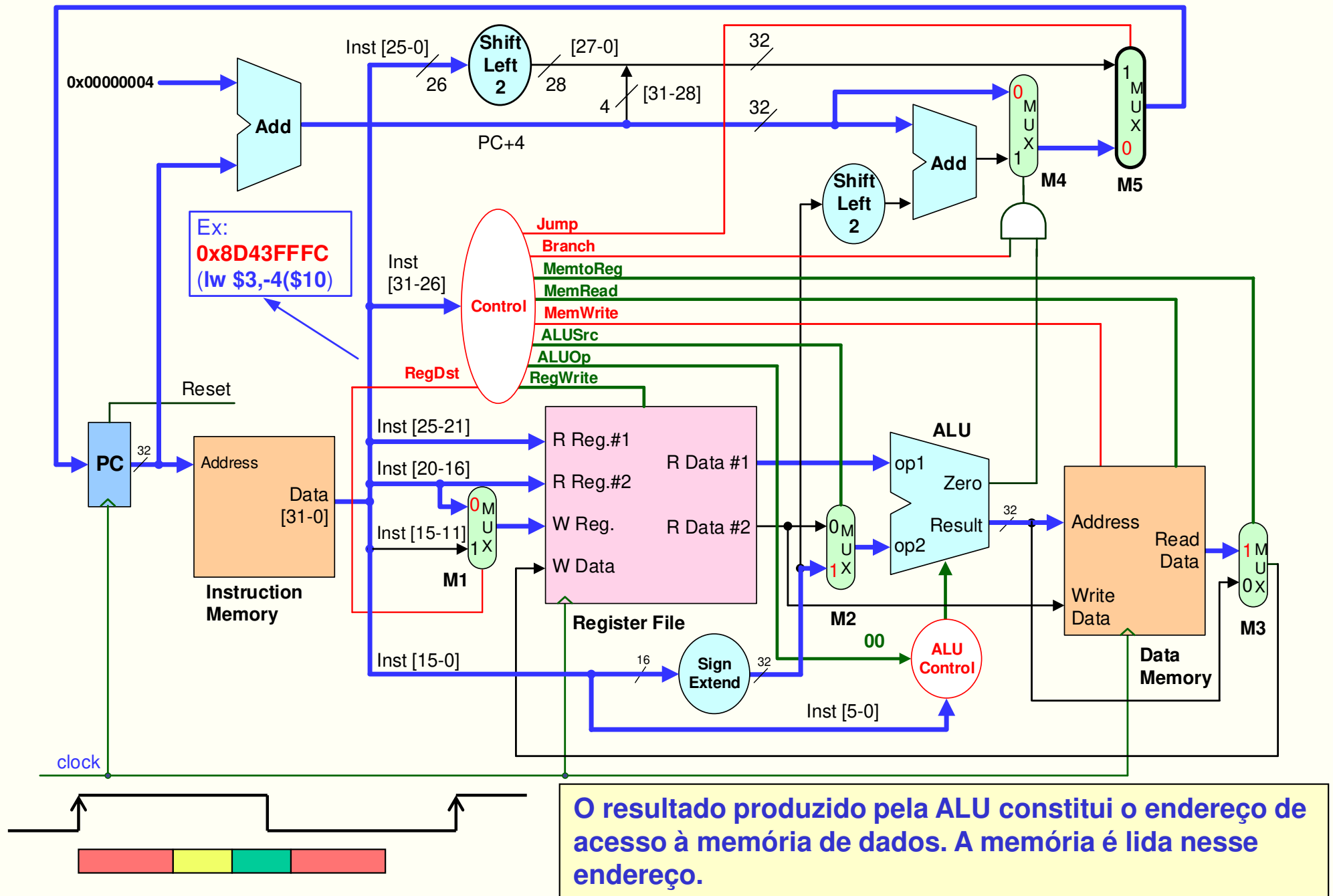
## Funcionamento do *datapath* na instrução LW (4)


 
# Funcionamento do *datapath* na instrução LW (5)




## Funcionamento do *datapath* na instrução BEQ


- A instrução é lida e é calculado o valor de  $PC+4$
- São lidos dois registos e é determinado o estado dos sinais de controlo. Os 16 LSbits da instrução (sign extended x 4) são somados a  $PC+4$  (BTA)
- A ALU faz a subtração dos dois valores lidos dos registos
- A saída "Zero" da ALU é utilizada para decidir qual o próximo valor do PC, que será atualizado na próxima transição ativa do relógio



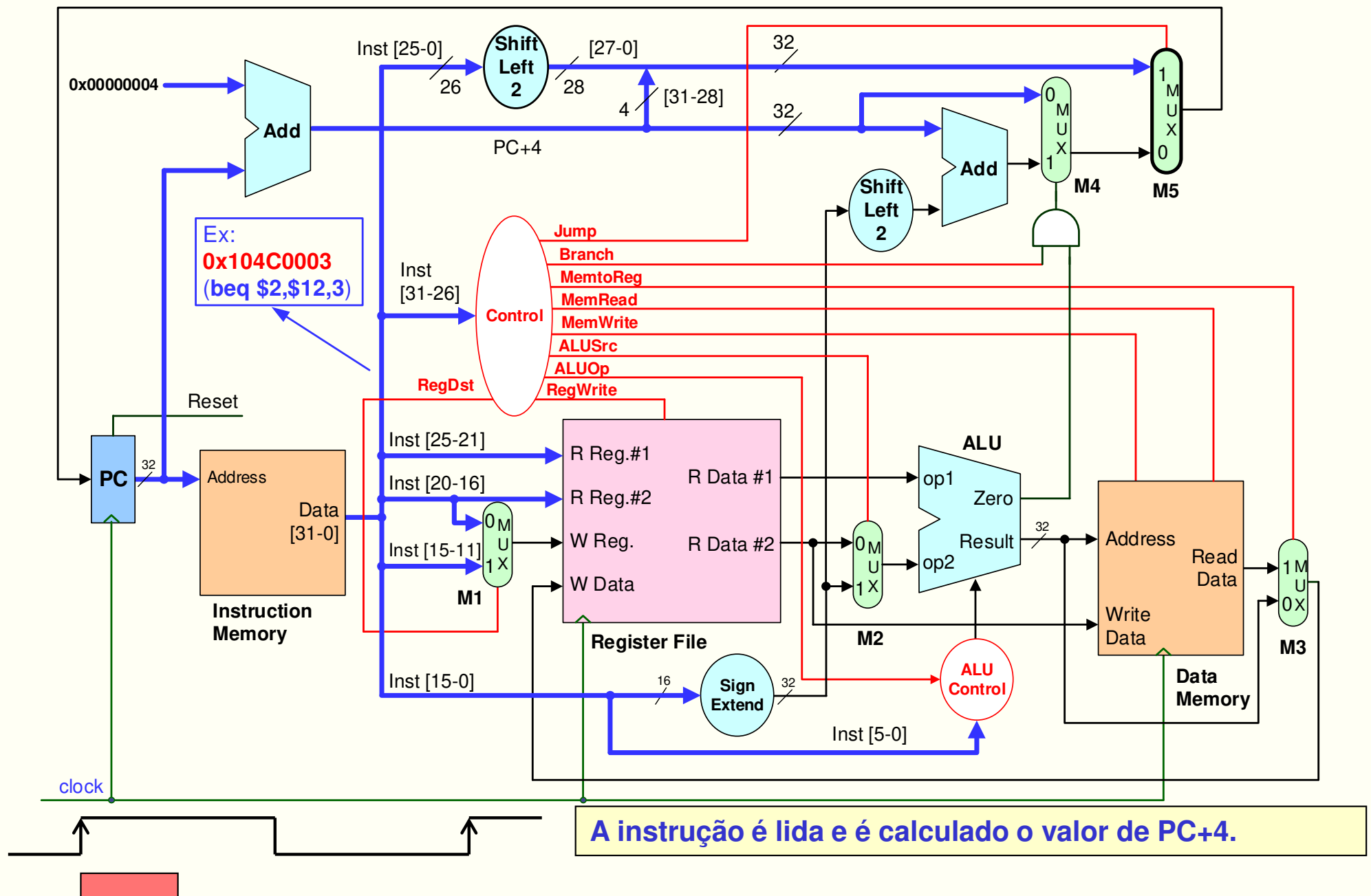
# Funcionamento do *datapath* na instrução BEQ (1)


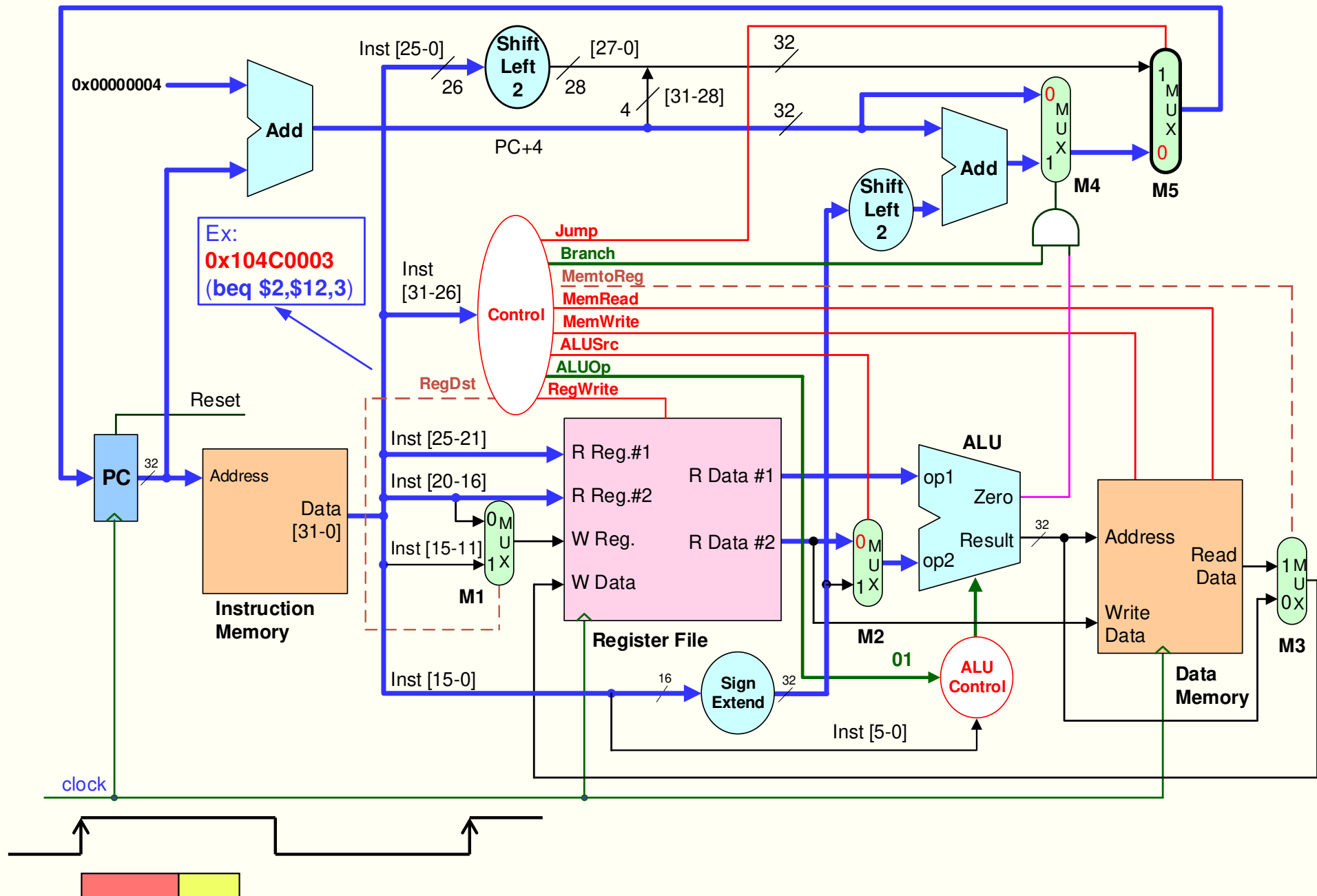
# Funcionamento do *datapath* na instrução BEQ (2)


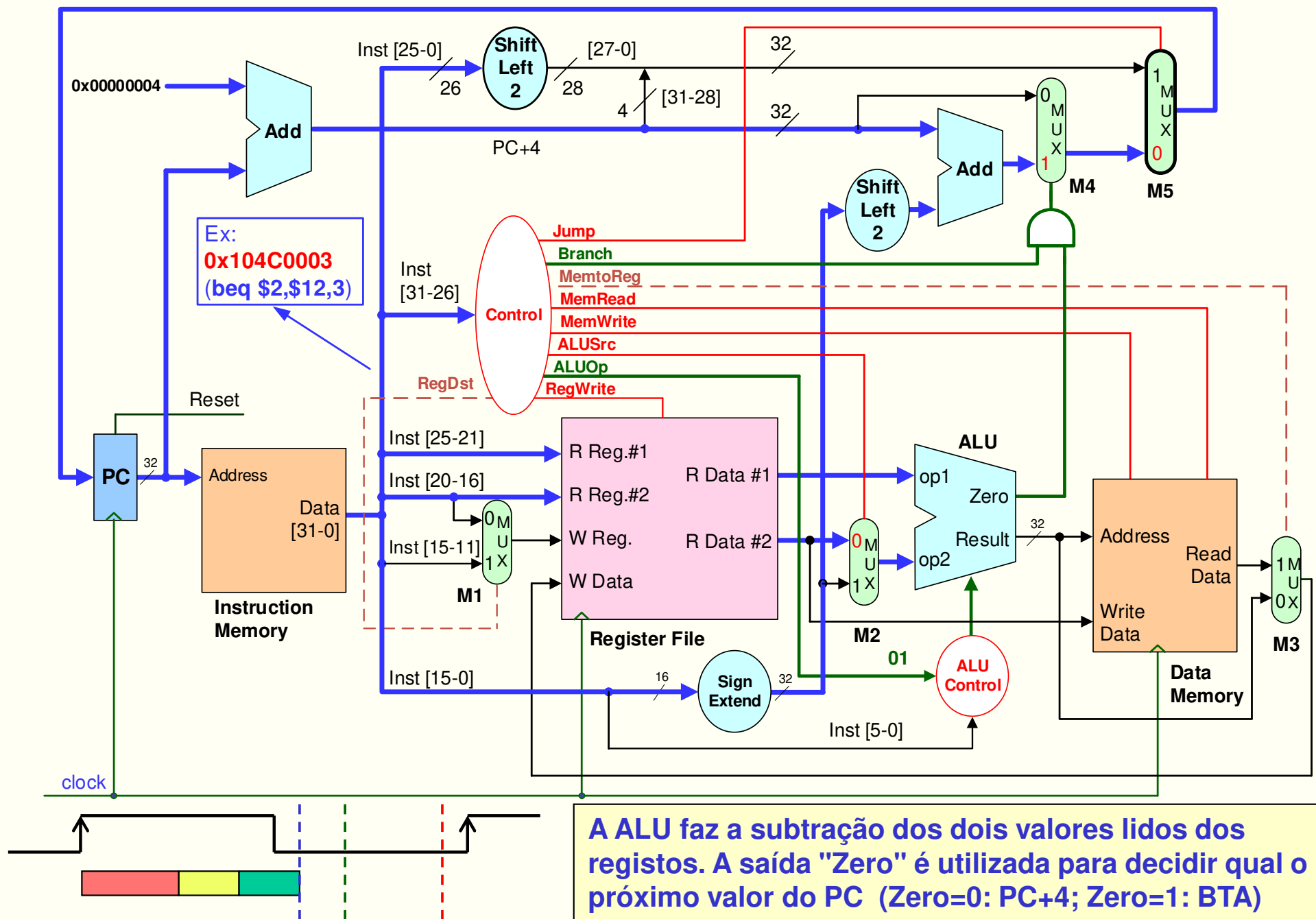
# Funcionamento do *datapath* na instrução BEQ (3)




A ALU faz a subtração dos dois valores lidos dos registros. A saída "Zero" é utilizada para decidir qual o próximo valor do PC (Zero=0: PC+4; Zero=1: BTA)


## Funcionamento do *datapath* na instrução J

- A instrução é lida e é calculado o valor de PC+4
- São determinados os sinais de controlo. O endereço alvo é obtido a partir dos 26 LSbits da instrução multiplicados por 4 (*shift left 2*) concatenados com os 4 bits mais significativos do PC+4
 
# Funcionamento do *datapath* na instrução J (1)


 
# Funcionamento do *datapath* na instrução J (2)



# Execução de uma instrução no DP *single-cycle* – exemplo

- Vai iniciar-se o *instruction fetch* da instrução apontada pelo Program Counter (PC: **0x00400024**). Nesse instante o conteúdo dos registos do CPU e da memória de dados e instruções é o indicado na figura.  
**Qual o conteúdo dos registos após a execução da instrução?**

Memória de dados	Endereço	Valor	Memória de instruções	Endereço	Código máquina
	(...)	(...)		(...)	(...)
	0x10010030	0x63F78395		0x00400020	0x00E82820
	<b>0x10010034</b>	<b>0xA0FCF3F0</b>		0x00400024	<b>0x8CA30024</b>
	0x10010038	0x147FAF83		0x00400028	0x00681824
CPU antes	(...)	(...)	CPU depois	(...)	(...)
	PC	0x00400024		PC	<b>0x00400028</b>
	\$3	0x7F421231		<b>\$3</b>	<b>0xA0FCF3F0</b>
	\$4	0x15A73C49		\$4	0x15A73C49
	<b>\$5</b>	<b>0x10010010</b>		\$5	0x10010010


**0x8CA30024** → lw \$3, 0x24(\$5)

Mem Addr: 0x10010010 + 0x24 = 0x10010034

**1000110010100110000000000100100**

**\$3 = [0x10010034] = 0xA0FCF3F0**
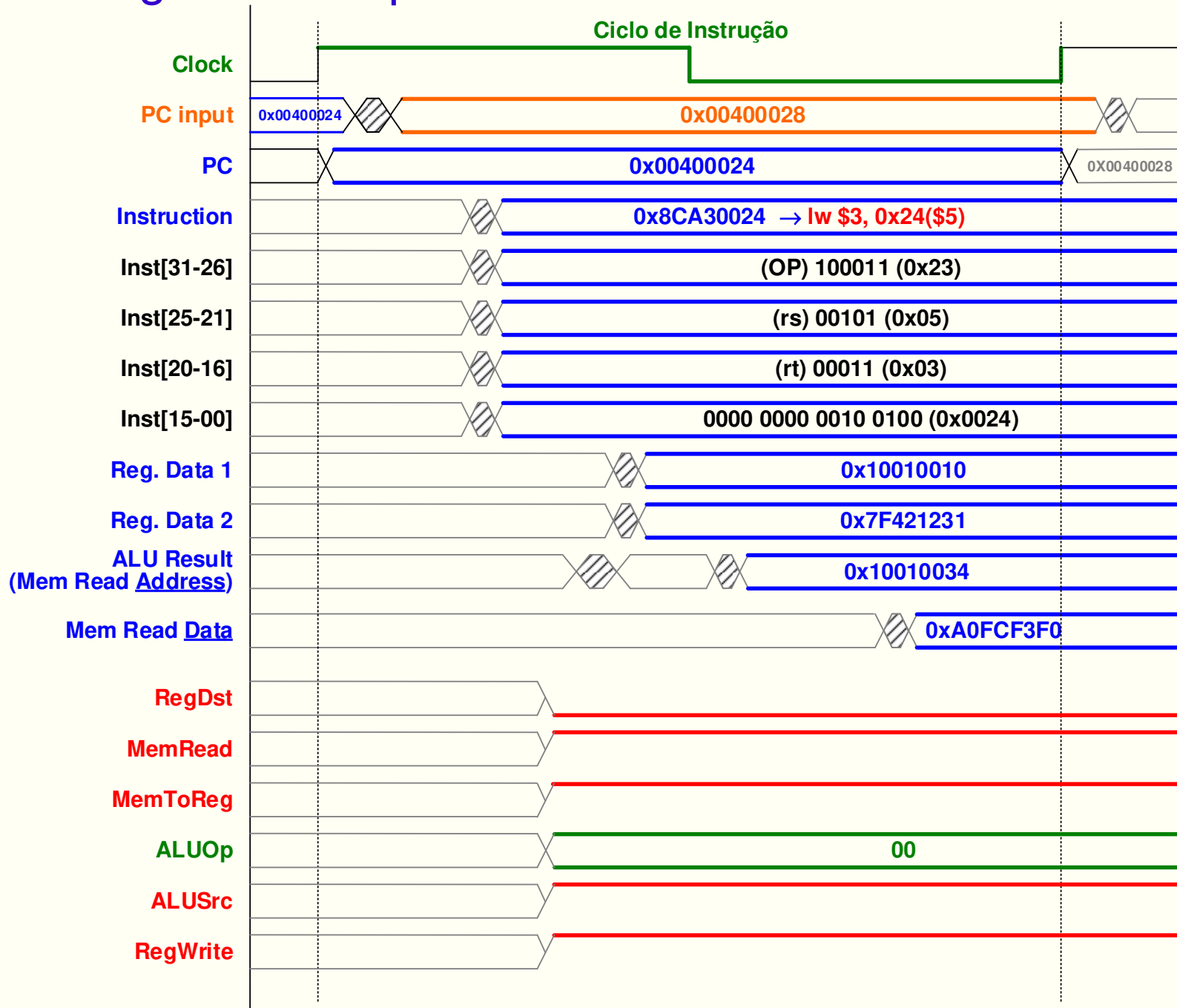
# Execução de uma instrução no DP *single-cycle* – diagrama temporal





Sinais da  
Unidade de  
Controlo



0x00400024	0x8CA30024
0x10010034	0xA0FCF3F0

op	rs	rt	offset
100011	00101	00011	000000000100100

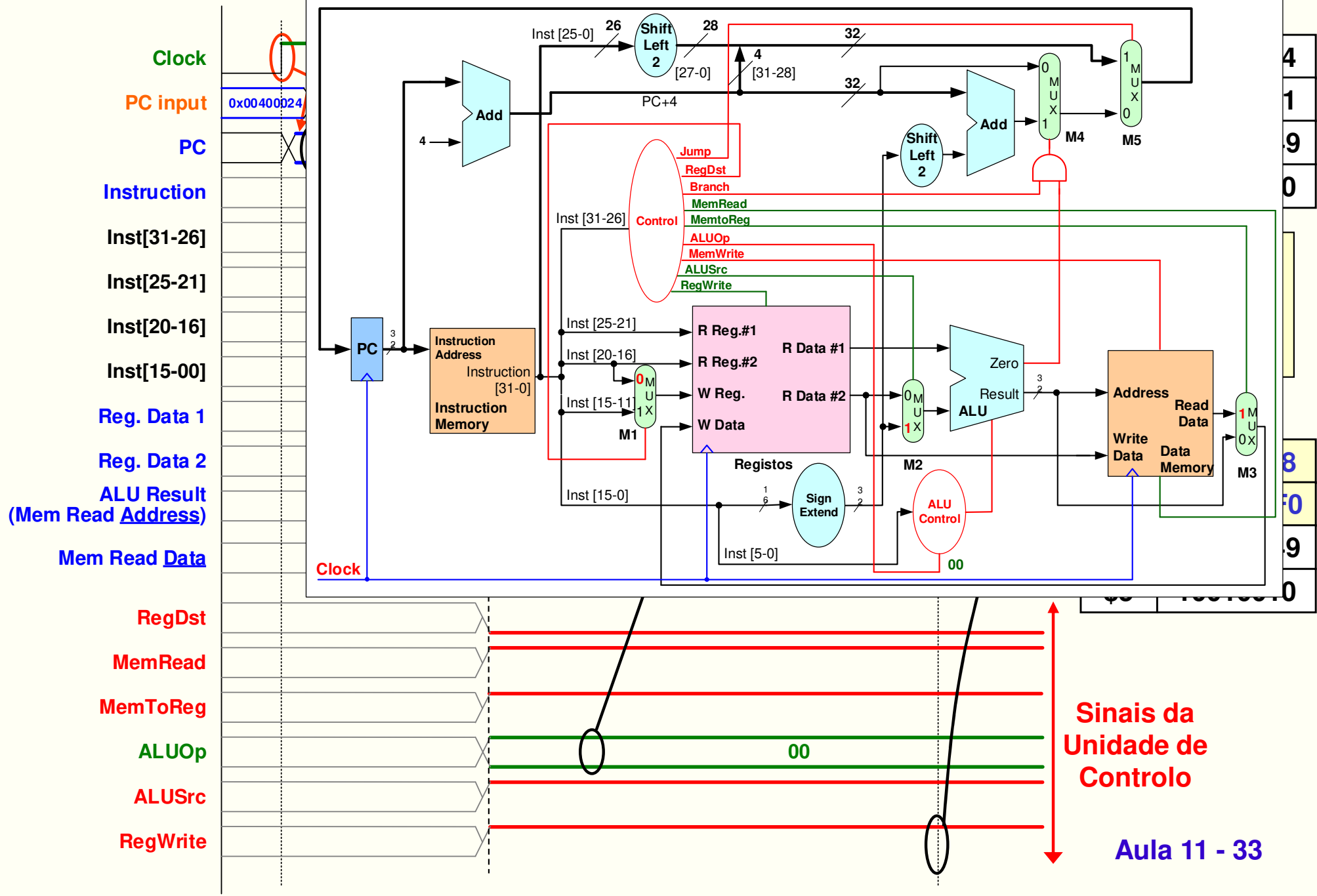

 

# Tempo de execução das instruções

- Tempos de atraso introduzidos por cada um dos elementos operativos do *datapath single-cycle*:
  - Acesso à memória para leitura -  $t_{RM}$
  - Acesso à memória para preparar a escrita -  $t_{WM}$
  - Acesso ao *register file* para leitura -  $t_{RRF}$
  - Acesso ao *register file* para preparar a escrita -  $t_{WRF}$
  - Operação da ALU -  $t_{ALU}$
  - Operação de um somador -  $t_{ADD}$
  - Unidade de controlo -  $t_{CNTL}$
  - Extensor de sinal -  $t_{SE}$
  - Shift Left 2 -  $t_{SL2}$
  - Tempo de *setup* do PC -  $t_{stPC}$

# Tempo de execução das instruções

- A **frequência máxima** do relógio de sincronização do *datapath single-cycle* está limitada pelo **tempo de execução da instrução “mais longa”**
- O **tempo de execução** de uma instrução é obtido através do **somatório dos atrasos introduzidos por cada um dos elementos operativos envolvidos na sua execução**
- Apenas os elementos operativos que se encontram em **série** contribuem para aumentar o tempo necessário para concluir a execução da instrução (caminho crítico)

# Tempo de execução das instruções

- Considerando os tempos de atraso anteriores, os tempos de execução das várias instruções suportadas pelo *datapath single cycle* serão:

## Instruções tipo R:

- $t_{EXEC} = t_{RM} + \max(t_{RRF}, t_{CNTL}) + t_{ALU} + t_{WRF}$

## Instrução SW:

- $t_{EXEC} = t_{RM} + \max(t_{RRF}, t_{CNTL}) + t_{ALU} + t_{WM}$

## Instrução LW:

- $t_{EXEC} = t_{RM} + \max(t_{RRF}, t_{CNTL}) + t_{ALU} + t_{RM} + t_{WRF}$

## Instrução BEQ:

- $t_{EXEC} = t_{RM} + \max(\underbrace{\max(t_{RRF}, t_{CNTL}) + t_{ALU}}_{\text{comparação}}, \underbrace{t_{ADD}}_{\text{cálculo do BTA}}) + t_{stPC}$

## Instrução J:

- $t_{EXEC} = t_{RM} + t_{CNTL} + t_{stPC}$

### Notas:

- Considera-se que o tempo de cálculo de PC+4 é muito inferior ao somatório dos restantes tempos envolvidos na execução da instrução
- O tempo  $t_{CNTL}$  inclui o tempo de atraso da unidade de controlo da ALU
- Desprezam-se os atrasos introduzidos pelos *multiplexers*, *sign extender* e *left shifter*
- Só se considera o  $t_{stPC}$  nas instruções de controlo de fluxo.

# Tempo de execução das instruções - exemplo

- Considerem-se os seguintes valores hipotéticos para os tempos de atraso introduzidos por cada um dos elementos operativos do *datapath single-cycle*:

▪ Acesso à memória para leitura ( $t_{RM}$ ):	5ns
▪ Acesso à memória para preparar escrita ( $t_{WM}$ ):	5ns
▪ Acesso ao <i>register file</i> para leitura ( $t_{RRF}$ ):	3ns
▪ Acesso ao <i>register file</i> para preparar escrita ( $t_{WRF}$ ):	3ns
▪ Operação da ALU ( $t_{ALU}$ ):	4ns
▪ Operação de um somador ( $t_{ADD}$ ):	1ns
▪ <i>Multiplexers</i> e restantes elementos operativos:	0ns
▪ Unidade de controlo ( $t_{CNTL}$ ):	1ns
▪ Tempo de <i>setup</i> do PC ( $t_{stPC}$ ):	1ns

# Tempo de execução das instruções - exemplo

- **Instruções tipo R:**

- $t_{EXEC} = t_{RM} + \max(t_{RFR}, t_{CNTL}) + t_{ALU} + t_{WFR}$   
 $= 5 + \max(3, 1) + 4 + 3 = \mathbf{15\ ns}$

**$T_{min} = 20\ ns$**   
 **$f_{max} = 1 / 20ns = 50MHz$**

- **Instrução SW:**

- $t_{EXEC} = t_{RM} + \max(t_{RFR}, t_{CNTL}) + t_{ALU} + t_{WM}$   
 $= 5 + \max(3, 1) + 4 + 5 = \mathbf{17\ ns}$

- **Instrução LW:**

- $t_{EXEC} = t_{RM} + \max(t_{RFR}, t_{CNTL}) + t_{ALU} + t_{RM} + t_{WFR}$   
 $= 5 + \max(3, 1) + 4 + 5 + 3 = \mathbf{20\ ns}$

- **Instrução BEQ:**

- $t_{EXEC} = t_{RM} + \max(\max(t_{RFR}, t_{CNTL}) + t_{ALU}, t_{ADD}) + t_{stPC}$   
 $= 5 + \max(\max(3, 1) + 4, 1) + 1 = \mathbf{13\ ns}$

- **Instrução J:**

- $t_{EXEC} = t_{RM} + t_{CNTL} + t_{stPC} = 5 + 1 = \mathbf{7\ ns}$

# Tempo de execução de um programa

- O tempo de execução de um programa pode ser calculado como:

$$T_{exec_{CPU}} = \# Instruções \times CPI \times Clock\_Cycle_{CPU}$$

sendo **CPI o número médio de ciclos de relógio por instrução** na execução do programa em causa; no caso da implementação *single-cycle* o CPI é 1, logo:

$$T_{exec_{CPU}} = \# Instruções \times Clock\_Cycle_{CPU}$$

- Define-se ainda:

$$Desempenho_{CPU} = 1/T_{exec_{CPU}}$$

- O desempenho de um CPU (CPU<sub>ANALISE</sub>) relativamente a outro (CPU<sub>REFERENCIA</sub>) pode ser expresso por:

$$\frac{Desempenho_{CPU\_ANALISE}}{Desempenho_{CPU\_REFERENCIA}} = \frac{T_{exec_{CPU\_REFERENCIA}}}{T_{exec_{CPU\_ANALISE}}}$$



## Limitações das soluções *single-cycle* - Exemplo

- **Exercício:** calcular o ganho de desempenho que se obteria com uma implementação de *clock* variável relativamente a uma com o *clock* fixo, na execução de um programa com o seguinte *mix* de instruções:
  - 20% de lw, 10% de sw, 50% de tipo R, 15% de branches e 5% de jumps
  - assumindo os tempos execução determinados anteriormente para os vários tipos de instruções (LW: 20ns, SW: 17ns, R-Type: 15ns, BEQ: 13ns, J: 7ns)
- Para este exemplo, o tempo médio de execução de cada instrução num CPU com *clock* variável seria calculado como:

$$T_{MED\_INSTR} = 0,2 \times 20 + 0,1 \times 17 + 0,5 \times 15 + 0,15 \times 13 + 0,05 \times 7 = 15,5ns$$

- O ganho de desempenho do CPU com *clock* variável relativamente a um com *clock* fixo seria então:

$$\frac{Des_{CPU\_CLOCK\_VARIÁVEL}}{Des_{CPU\_CLOCK\_FIXO}} = \frac{\# Instruções \times 20}{\# Instruções \times T_{MED\_INSTR}} = 1,29$$

**NOTE:** A implementação com *clock* variável não é viável mas permite entender o que está a ser sacrificado quando todas as instruções têm que ser executadas num único ciclo de relógio com tempo fixo

# Exercícios

- De que tipo é a unidade de controlo principal do *datapath single-cycle*?
- Como calcularia o tempo mínimo necessário para executar cada uma das instruções anteriormente analisadas?
- O que limita a frequência máxima do relógio do *datapath single-cycle*?
- Que alterações é necessário fazer ao *datapath single-cycle* para permitir a execução das instruções:
  - "bne" – branch not equal
  - "jal" – jump and link
  - "jr" – jump register
  - "nor", "xor" e "sltu" (todas tipo R)
- Analise o *datapath* e identifique que instruções deixariam de funcionar corretamente se a unidade de controlo bloqueasse o sinal **RegWrite** a '1'.
- Repita o exercício anterior para cada uma das seguintes situações:  
**RegWrite='0', MemRead='0', MemWrite='0', ALUop="00",  
RegDst='1', ALUSrc='0', MemtoReg='0', MemtoReg='1'**
- Que consequência teria para o funcionamento do *datapath* o bloqueio do sinal **Branch** a '1'?